

SoPC Abgabedokument

Florian Breitwieser & Jakob Zimmermann

26. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Addressierungsbeispiel	4
1.1	Einleitung	4
1.2	Aufgabenstellung	4
1.3	Addr_Slave Code	5
1.4	Addr_Slave Testbench	6
1.5	Master Architektur und Code	9
1.6	Testbench	13
1.7	Metastabilität	15
1.7.1	Ursachen	15
1.7.2	Auswirkungen	15
1.7.3	Vermeidung	15
2	UART TX	16
3	Aufgabe 4: UART RX	24
4	Aufgabe 5.2: Adressierungsarten und Alignment	33
4.1	Assemblercode der drei Zuweisungen	34
4.2	Analyse: Unterschiede und Erklärung	36
5	Seven-Segment-Anzeige (Aufgabe 6)	37
5.1	Grundsätzlicher Aufbau	37
5.2	VHDL-Modul: iceduino_sevensegment.vhd	37
5.3	Integration in das Top-Level	40
5.3.1	Neues Slave-Response-Signal	41
5.3.2	Instanziierung des Seven-Segment-Moduls	41
5.3.3	Erweiterung des Bus-Multiplexers	41
5.4	Software-Integration	42
5.4.1	HAL: iceduino_sevensegment.h und iceduino_sevensegment.c	42

5.4.2	Memory-Mapped-I/O-Adresse	43
5.4.3	Anwendungsprogramm: <code>main.c</code>	43
5.5	Build-System-Anpassungen	43
5.5.1	<code>osflow/boards/iceduino/Makefile</code>	44
5.5.2	<code>simulation/Makefile</code>	44
5.6	Simulation	44
5.7	Pin-Zuweisung und Hardware-Aufbau	45
6	WS2812 Ansteuerung Entwicklung des Aserial Moduls (Aufgabe 7)	47
6.1	Implementierung des Aserial Moduls	47
6.2	Testbench für das Aserial Modul	48
6.3	Simulationsergebnisse	50
7	Beschreiben der WS2812 LED Matrix aus dem Speicher (Aufgabe 8)	53
7.1	Implementierung des WS2812-to-RAM Moduls	53
7.1.1	Finite-State-Machine	54
7.1.2	Addresscounter	57
7.1.3	Shiftregister	58
7.1.4	WS2812-to-RAM Hauptmodul	59
7.2	Simulation des WS2812-to-RAM Moduls	62
7.3	Synthese und Test des WS2812-to-RAM Moduls	65
8	Top-Level-Entity für DPRAM und CPU Integration (Aufgabe 9)	69
8.1	Anpassung von RAMtoWS2812 auf Generic-Parameter	69
8.2	Dual-Port-RAM	73
8.3	Wishbone-Bridge <code>neorv_ws2812</code>	74
8.4	Integration in <code>neorv32_iceduino_top</code>	77
8.5	C-Software mit Hardware-Abstraktion	80
8.6	Simulation und Testbench	82
8.7	Synthese und Testlauf auf dem Iceduino-Board	85

Abbildungsverzeichnis

1	Simulation des Address-Slave mit Testbench	7
2	Blockschaltbild des Address-Master und Slave-Anbindung	9
3	Zustandsdiagramm des Address-Master	12
4	Simulation des Address-Master mit Slave	14
5	UART TX Blockdiagramm	16
6	UART TX Statemaschine	17
7	UART TX Simulation 1	23
8	UART TX Simulation 2	24

9	UART TX Simulation 3	24
10	UART RX Blockdiagramm	25
11	GTKWave-Simulation des UART RX Moduls: Verlauf der Signale state , uart_in und led	32
12	GTKWave-Simulation: Zeitlicher Verlauf von reg_sevensegment mit Zähl- sequenz 0–9. Die Änderungen beginnen nach ca. 170 μ s, der Zyklus beträgt ca. 720 ns.	45
13	Foto des Aufbaus der realen Hardware: FPGA-Board mit angeschlossener 7-Segment-Anzeige. Die Anzeige ist über Vorwiderstände mit den FPGA- Ausgängen verbunden, die Common-Kathode liegt an GND.	46
14	Simulation des Aserial Moduls. Die Bitfolge 1010 wird in MSB-First Reihenfolge gesendet.	50
15	Timing des ersten Bits	51
16	Timing des zweiten Bits	51
17	Timing des dritten Bits	51
18	Timing des vierten Bits	52
19	Blockschaltbild des RAMtoWS2812 Moduls	53
20	Zustandsüberführungsdiagramm der FSM des WS2812-to-RAM Moduls .	54
21	Ausschnitt der Simulation über den Sendevorgang von 5 Bytes	63
22	Simulation des FSM-Zustandsübergangs IDLE $\rightarrow$ LOAD_DATA	64
23	Simulation des FSM-Zustandsübergangs LOAD_DATA $\rightarrow$ SENDING . .	64
24	Simulation des FSM-Zustandsübergangs SENDING $\rightarrow$ LOAD_DATA . .	64
25	Simulation des FSM-Zustandsübergangs SENDING $\rightarrow$ IDLE	64
26	Darstellung des ersten ROM Images auf der WS2812 LED Matrix	67
27	Darstellung des zweiten ROM Images auf der WS2812 LED Matrix	68
28	Ausschnitt der Simulation: CPU schreibt Pixelwerte in DPRAM	84
29	Ausschnitt der Simulation: Übertragung der Pixelwerte an die LED-Matrix startet.	84
30	Ausschnitt der Simulation: Abschluss der Übertragung	85
31	Foto des Aufbaus der realen Hardware: Iceduino-Board mit angeschlossener 8 $\times$ 8-RGB-Matrix	86

1 Adressierungsbeispiel

1.1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Umsetzung des Adressierungsbeispiels als Teil der Aufgabe 3. Es fasst die Architektur des Address-Slave und des Address-Master zusammen, dokumentiert die Simulation und beschreibt Metastabilitätseffekte.

1.2 Aufgabenstellung

Ziel ist die Implementierung eines adressierbaren LED-Slave-Moduls für das iceduino-Board und eines synthetisierbaren Masters, der die LEDs in einem Lauflicht ansteuert. Die Abgabeanforderungen umfassen:

- Slave Code und erläuternder Text zur Funktion
- Slave Testbench Code und erläuternder Text zur Funktion, inklusive asserts und Hinweis auf nicht-synthetisierbaren Testbench-Code
- Simulation Slave mit Testbench (Screenshot + Analyse)
- Master Blockschaltbild inkl. Slave-Anbindung
- Master Code
- Master Simulation mit Slave
- Erläuterung der Simulationsergebnisse und Master-Statemachine
- Metastabilitätsbetrachtung: Ursache, Auswirkung und Vermeidung

1.3 Addr_Slave Code

Der folgende Code zeigt das Low-Level-Verhalten des Slave-Moduls. Es verarbeitet den Reset, liest die Adresse und schreibt bei gesetztem `we` das Datensignal `d` in das entsprechende LED-Register.

```
1  library ieee;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  entity addr_slave is
6      port(
7          clk: in std_logic;
8          we : in std_logic;
9          d : in std_logic;
10         rst : in std_logic;
11         addr : in std_logic_vector(2 downto 0);
12         leds : out std_logic_vector(7 downto 0)
13     );
14 end entity;
15
16 architecture addr_slave_a of addr_slave is
17 begin
18     process(clk, rst) is
19     begin
20         if rst = '1' then
21             leds <= (others => '0');
22         elsif rising_edge(clk) then
23             if we = '1' then
24                 leds(to_integer(unsigned(addr))) <= d;
25             end if;
26         end if;
27     end process;
28 end architecture addr_slave_a;
```

Bei steigender Flanke des Taktsignals `clk` und aktivem Reset (`rst = '1'`) werden alle LEDs gelöscht. Wenn `we` gesetzt ist, wird das Datenbit `d` an der Position geschrieben, die durch die Adresse `addr` bestimmt wird. Die LEDs werden als 8-Bit-Vektor ausgegeben, wobei jedes Bit eine LED repräsentiert.

1.4 Addr_Slave Testbench

Die Testbench prüft die korrekte Adressierung des Slave-Moduls für mehrere Adressen und enthält Assert-Anweisungen für die LED-Ausgabe.

```
1  library ieee;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  entity addr_slave_tb is
6  end entity;
7
8  architecture addr_slave_tb_a of addr_slave_tb is
9      signal clk : std_logic := '0';
10     signal we : std_logic := '0';
11     signal d : std_logic := '0';
12     signal reset : std_logic := '0';
13     signal addr : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0');
14     signal leds : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
15 begin
16     clk <= not clk after 10 ns; -- 50 MHz
17
18     addr_slave_instance : entity work.addr_slave
19         port map(
20             clk => clk,
21             we => we,
22             d => d,
23             reset => reset,
24             addr => addr,
25             leds => leds
26         );
27
28     process is
29     begin
30         reset <= '1';
31         wait for 30 ns;
32         reset <= '0';
33
34         addr <= (others => '0');
35         wait for 10 ns;
36         d <= '1';
37         we <= '1';
38
39         wait for 80 ns;
40         assert (leds = "00000001") report "R1: LEDS falsch" severity error;
41         assert (addr = "000") report "R1: b0 falsch" severity error;
42         report "R1: OK" severity note;
43         we <= '0';
44         wait for 1 ns;
```

```

45     d <= '0';
46
47     wait for 200 ns;
48     addr <= (others => '1');
49     wait for 10 ns;
50     d <= '1';
51     we <= '1';
52
53     wait for 80 ns;
54     assert (leds = "10000001") report "R2: LEDS falsch" severity error;
55     assert (addr = "111") report "R2: addr falsch" severity error;
56     report "R2: OK" severity note;
57     we <= '0';
58     wait for 1 ns;
59     d <= '0';
60
61     wait for 200 ns;
62     addr <= "010";
63     wait for 10 ns;
64     d <= '1';
65     we <= '1';
66
67     wait for 80 ns;
68     assert (leds = "10000101") report "R3: LEDS falsch" severity error;
69     report "R3: OK" severity note;
70     we <= '0';
71     wait for 200 ns;
72     d <= '0';
73     end process;
74 end architecture addr_slave_tb_a;

```

Alle Asserts konnten erfolgreich durchlaufen werden. Der addr-slave funktioniert einwandfrei.

Alle 'wait' und 'after' Anweisungen sind nicht-synthetisierbar und dienen ausschließlich der Simulation.

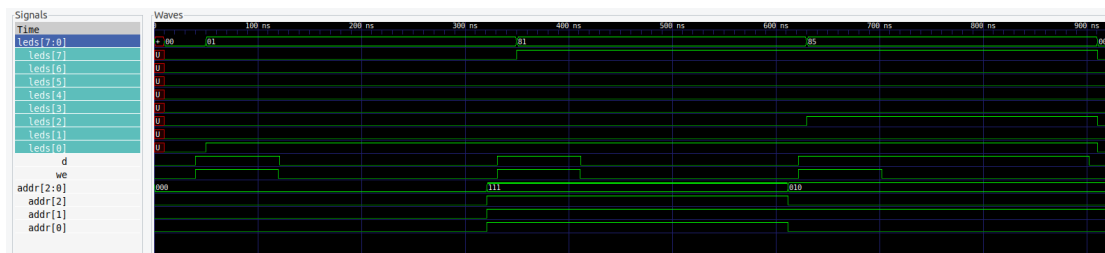


Abbildung 1: Simulation des Address-Slave mit Testbench

Die Simulation zeigt die korrekte Adressierung und LED-Ausgabe für die getesteten

Adressen. Bei Adresse '000' leuchtet die erste LED, bei '111' die letzte LED, und bei '010' die dritte LED. Alle Asserts bestätigen die erwarteten Ergebnisse.

1.5 Master Architektur und Code

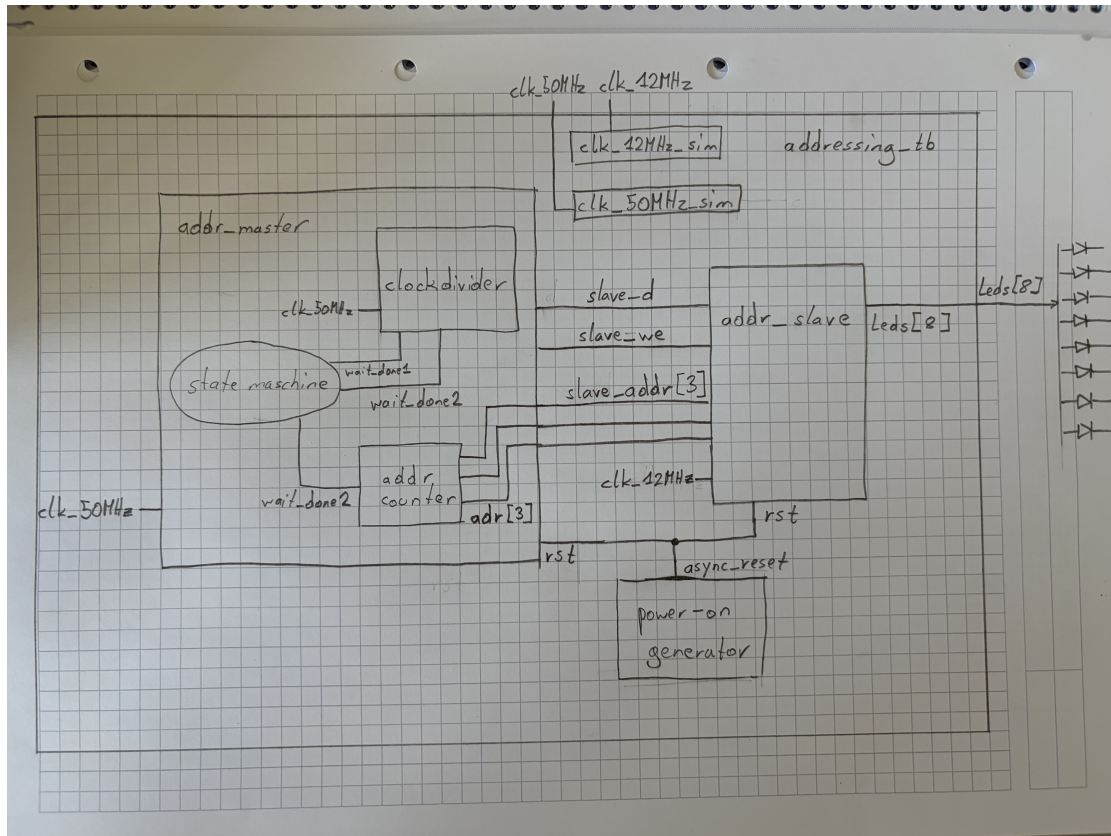


Abbildung 2: Blockschaltbild des Address-Master und Slave-Anbindung

Das Bild zeigt die Zusammenschaltung des Address-Master mit dem Address-Slave. Der Master generiert die Signale `adr`, `we` und `d`, die direkt an den Slave weitergegeben werden. Ein Power-On-Reset-Generator sorgt für einen definierten Reset-Zustand nach FPGA-Neustart.

Der `addr_master` erzeugt die Steuerungsimpulse für den Slave. Er durchläuft die Adressen 000 bis 111 und schaltet jeweils eine LED ein, wartet dann eine definierte Verzögerungszeit, schaltet ab und geht zur nächsten Adresse.

```

1 entity addr_master is
2     generic (
3         variable_delay : integer := 12500000
4     );
5     port(
6         clk : in std_logic;
7         rst : in std_logic;
8         adr : out std_logic_vector(2 downto 0);

```

```

9         we : out std_logic;
10        d : out std_logic
11    );
12 end entity;
13
14 architecture addr_master_a of addr_master is
15     type state_type is (START, LON, LOFF);
16     signal state : state_type := START;
17     signal cnt : integer range 0 to 12500000 := 0;
18     signal adr_reg : unsigned(2 downto 0) := "000";
19     signal delay_cnt : integer range 0 to variable_delay := 0;
20     signal slave_we : std_logic := '0';
21     signal slave_d : std_logic := '0';
22     signal delay_cnt2 : integer range 0 to 20000 := 0;
23     signal wait_done1 : std_logic := '0';
24     signal wait_done2 : std_logic := '0';
25 begin
26
27     process (clk, rst)
28     begin
29
30         if rst = '1' then
31             state <= START;
32             slave_we <= '0';
33             slave_d <= '0';
34             wait_done1 <= '0';
35             wait_done2 <= '0';
36         elsif rising_edge(clk) then
37             case state is
38                 when START =>
39                     state <= LON;
40                     wait_done1 <= '0';
41                     wait_done2 <= '0';
42                 when LON =>
43                     slave_d <= '1';
44                     if delay_cnt = 0 then
45                         slave_we <= '1';
46                         delay_cnt <= delay_cnt + 1;
47                     elsif delay_cnt = 10 then
48                         slave_we <= '0';
49                         delay_cnt <= delay_cnt + 1;
50                     elsif delay_cnt = variable_delay then
51                         delay_cnt <= 0;
52                         wait_done1 <= '1';
53                     else
54                         delay_cnt <= delay_cnt + 1;
55                     end if;
56
57                     if wait_done1 = '1' then

```

```

58         state <= LOFF;
59         wait_done1 <= '0';
60     end if;
61     when LOFF =>
62         slave_d <= '0';
63         slave_we <= '1';
64
65         if delay_cnt2 = 10 then
66             delay_cnt2 <= 0;
67             slave_we <= '0';
68             wait_done2 <= '1';
69         else
70             delay_cnt2 <= delay_cnt2 + 1;
71         end if;
72
73         if wait_done2 = '1' then
74             if adr_reg = "111" then
75                 adr_reg <= "000";
76             else
77                 adr_reg <= adr_reg + 1;
78             end if;
79
80             state <= LON;
81             wait_done2 <= '0';
82         end if;
83     end case;
84 end if;
85 end process;
86
87 adr <= std_logic_vector(adr_reg);
88 d <= slave_d;
89 we <= slave_we;
90 end architecture addr_master_a;

```

Der Master verwendet einen Zustandsautomaten mit den Zuständen:

- **START**
- **LON** (LED einschalten)
- **LOFF** (LED ausschalten)

Das folgende Zustandsdiagramm zeigt die Übergänge zwischen den Zuständen.

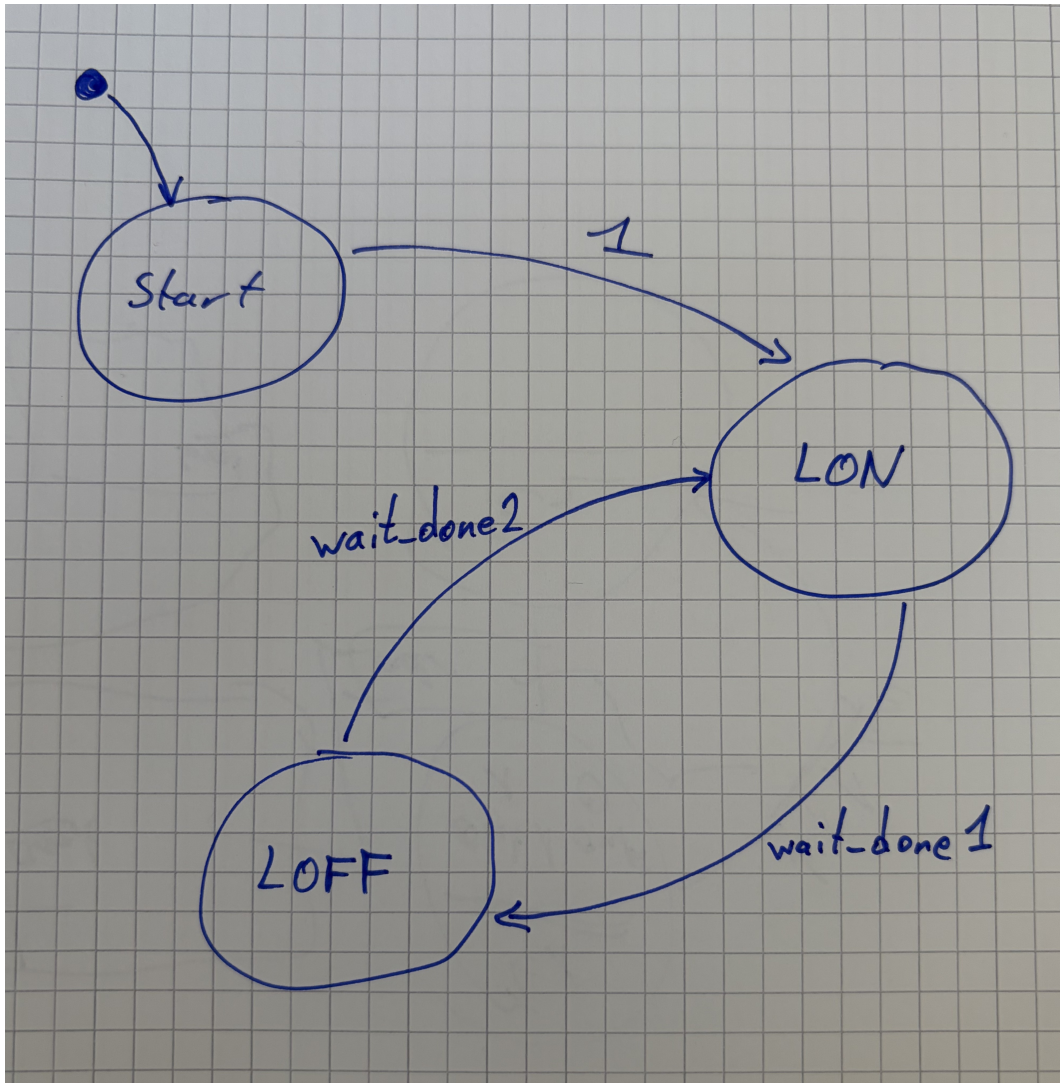


Abbildung 3: Zustandsdiagramm des Address-Master

1.6 Testbench

Die Testbench `addressing_tb.vhd` implementiert die Addressing-Simulation mit verkürztem Delay.

```
1  entity addressing_tb is
2      generic (
3          variable_delay : integer := 500
4      );
5
6      port(
7          clk_12MHz : in std_logic;
8          clk_50MHz : in std_logic;
9          leds : out std_logic_vector(7 downto 0)
10     );
11 end entity;
12
13 architecture addressing_tb_a of addressing_tb is
14     signal async_reset : std_logic := '1';
15     signal slave_we : std_logic := '0';
16     signal slave_d : std_logic := '0';
17     signal slave_addr : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
18     signal clk_12MHz_sim : std_logic := '0';
19     signal clk_50MHz_sim : std_logic := '0';
20     signal counter : unsigned(7 downto 0) := (others => '0');
21 begin
22
23     clk_12MHz_sim <= not clk_12MHz_sim after 41.666666 ns;
24     clk_50MHz_sim <= not clk_50MHz_sim after 10 ns;
25
26     process(clk_12MHz_sim) is
27         variable cnt : unsigned(7 downto 0) := (others => '0');
28     begin
29         if rising_edge(clk_12MHz_sim) then
30             if cnt < 255 then
31                 cnt := cnt + 1;
32                 counter <= cnt;
33                 async_reset <= '1';
34             else
35                 counter <= cnt;
36                 async_reset <= '0';
37             end if;
38         end if;
39     end process;
40
41     addr_master_instance : entity work.addr_master
42     generic map(
43         variable_delay => variable_delay
44     )
```

```

45     port map(
46         clk => clk_50MHz_sim,
47         rst => async_reset,
48         adr => slave_addr,
49         we => slave_we,
50         d => slave_d
51     );
52
53     addr_slave_instance : entity work.addr_slave
54     port map(
55         clk => clk_12MHz_sim,
56         we => slave_we,
57         d => slave_d,
58         rst => async_reset,
59         addr => slave_addr,
60         leds => leds
61     );
62
63
64     end architecture addressing_tb_a;

```

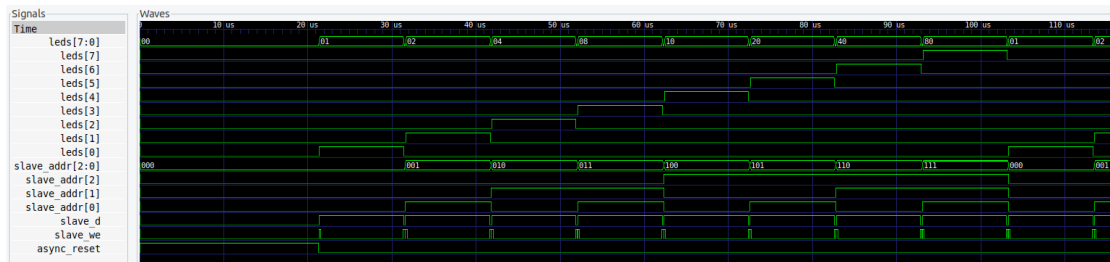


Abbildung 4: Simulation des Address-Master mit Slave

Die Simulation zeigt die korrekte Funktionalität des Masters und Slaves. Der Master durchläuft die Adressen von '000' bis '111', schaltet die entsprechenden LEDs ein und aus.

1.7 Metastabilität

Flip-Flops können metastabil werden, wenn asynchrone Eingangssignale sehr nahe an der aktiven Flanke des Taktes wechseln. In diesem Zustand bleibt das Flip-Flop für eine unbestimmte Zeit in einem undefinierten Spannungsbereich, was zu Glitches, Fehlern oder falschen Datenweiterleitungen führen kann.

1.7.1 Ursachen

- asynchrone Signaländerungen nahe am Taktflankenzeitpunkt
- nicht eingehaltene Setup- und Hold-Zeiten
- fehlende Synchronisation zwischen verschiedenen Taktdomänen

1.7.2 Auswirkungen

- fehlerhafte Signalausgabe
- unvorhersehbares Verhalten von State Machines
- sporadische Systemausfälle

1.7.3 Vermeidung

- Synchronisationsstufen (z. B. zwei Flip-Flops hintereinander)
- ausreichende Setup- und Hold-Zeiten
- Verwendung von Taktdomänen-Grenzen und Cross-Clock-Handshake

2 UART TX

Das folgende Blockdiagramm zeigt die Struktur des UART TX Moduls. Es besteht aus einem Hauptmodul `uart_tx` und einem Testbench-Modul `uart_tx_tb`. Das Hauptmodul implementiert die UART TX Funktionalität, während das Testbench-Modul zur Simulation und Verifikation der Funktionalität des Hauptmoduls dient. Der `clk_ext`-Eingang zeigt den tatsächlichen Clock-Eingang, falls eine externe Clock verwendet werden würde. Da wir jedoch die simulierte Clock der Testbench verwenden, ist dieser Eingang nur symbolisch. Die Signale `rst`, `clk 12MHz`, `byte_in` und `we` werden von der Testbench erzeugt, um die Funktionalität des UART TX Moduls zu testen.

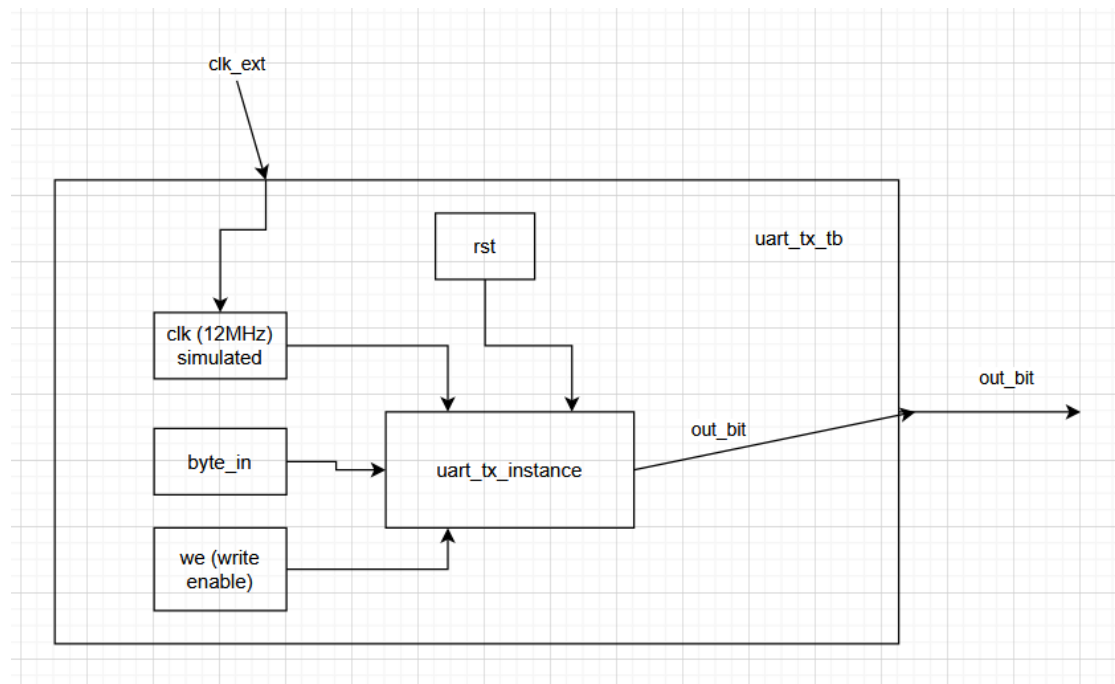


Abbildung 5: UART TX Blockdiagramm

Die Statesmaschine des UART TX Moduls besteht aus zwei Hauptzuständen: IDLE und SENDING. Der Automat ist deterministisch.

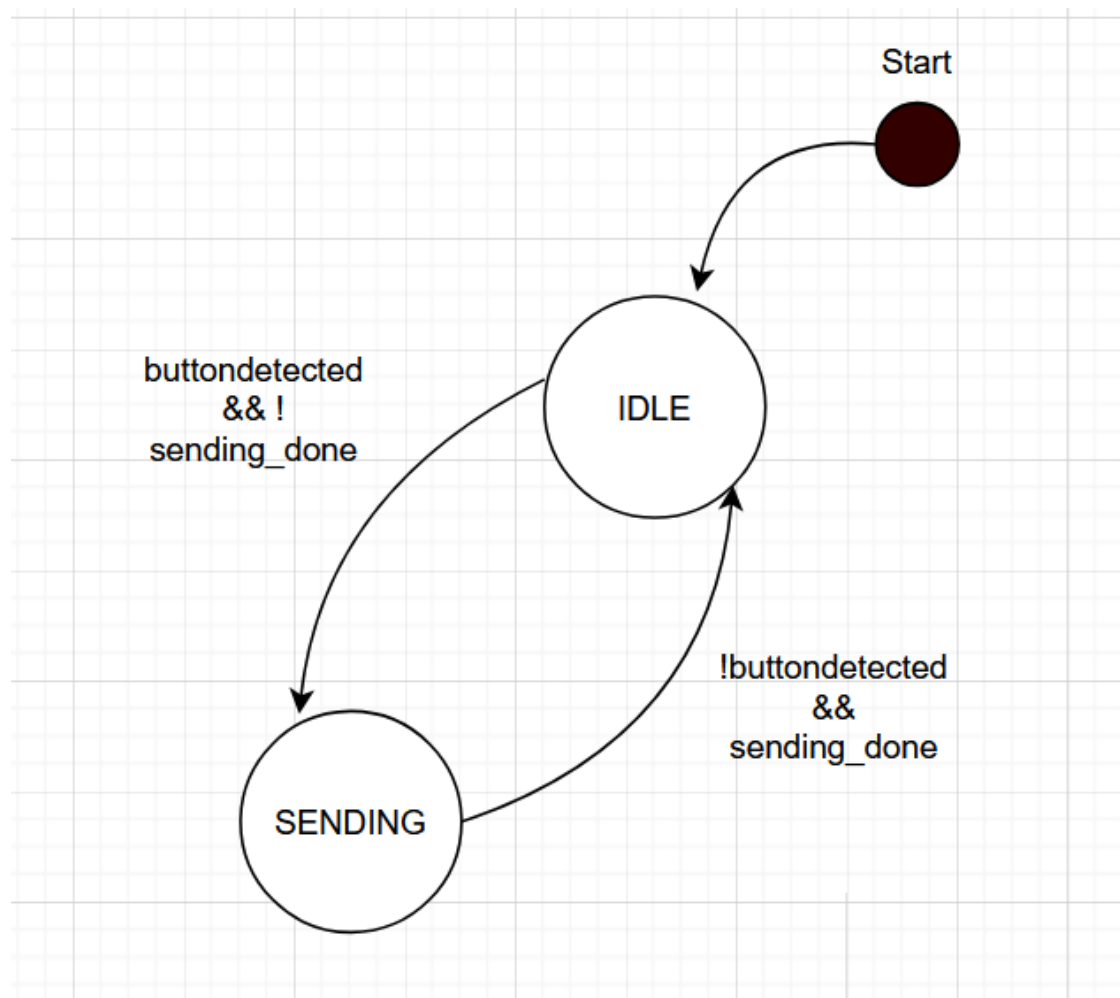


Abbildung 6: UART TX Statesmaschine

```

1  library ieee;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  entity uart_tx is
6      port(
7          clk : in std_logic;
8          byte_in : in std_logic_vector(7 downto 0);
9          we : in std_logic;
10         out_bit : out std_logic;
11         rst : in std_logic
12     );
13 end entity;
14
15
16 architecture uart_tx_a of uart_tx is
17     type state_type is (IDLE, SENDING);
18     signal state : state_type := IDLE;
19     signal symbol_cnt : integer := 0;
20     constant baud_rate : integer := 9600;
21     constant clk_speed : integer := 12000000;
22     constant bit_period : integer := clk_speed / baud_rate;
23     signal sending_done : std_logic := '0';
24     signal button_detected : std_logic := '0';
25
26 begin
27     process(clk) is
28         variable cnt_period : integer := 0;
29         variable start_bit_done : std_logic := '0';
30         variable char_bits_done : std_logic := '0';
31     begin
32         if rising_edge(clk) then
33
34             if rst = '1' then
35                 state <= IDLE;
36                 out_bit <= '1';
37             else
38
39                 if button_detected = '1' then
40                     state <= SENDING;
41                     button_detected <= '0';
42                 elsif sending_done = '1' then
43                     state <= IDLE;
44                     sending_done <= '0';
45                 end if;
46
47                 case state is
48                     when IDLE =>
49                     if we = '1' then

```

```

50         button_detected <= '1';
51     else
52         out_bit <= '1';
53     end if;
54     when SENDING =>
55         if start_bit_done = '0' then
56             out_bit <= '0';
57             if cnt_period < bit_period then
58                 cnt_period := cnt_period + 1;
59             else
60                 cnt_period := 0;
61                 start_bit_done := '1';
62             end if;
63         elsif char_bits_done = '1' then
64             out_bit <= '1';
65             if cnt_period < bit_period then
66                 cnt_period := cnt_period + 1;
67             else
68                 cnt_period := 0;
69                 char_bits_done := '0';
70                 start_bit_done := '0';
71                 sending_done <= '1';
72             end if;
73         else
74             if symbol_cnt < 8 then
75
76                 out_bit <= byte_in(symbol_cnt);
77                 cnt_period := cnt_period + 1;
78
79                 if cnt_period > (bit_period - 1 ) then
80                     symbol_cnt <= symbol_cnt + 1;
81                     cnt_period := 0;
82                 end if;
83             else
84                 symbol_cnt <= 0;
85                 char_bits_done := '1';
86             end if;
87         end if;
88
89     end case;
90
91     end if;
92
93     end if;
94
95     end process;
96 end architecture uart_tx_a;

```

Vor dem Case-Statement wird geprüft ob eine der Zustandsübergangskriterien erfüllt

ist. Wenn der we-Eingang aktiv ist, wird das Zustandsübergangssignal `button_detected` auf '1' gesetzt, wodurch der Übergang von IDLE zu SENDING ausgelöst wird. Sobald das Senden abgeschlossen ist, wird das Zustandsübergangssignal `sending_done` auf '1' gesetzt, wodurch der Übergang von SENDING zu IDLE ausgelöst wird.

```

1  library ieee;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  entity uart_tx_tb is
6  end entity;
7
8
9  architecture uart_tx_tb_a of uart_tx_tb is
10     signal clk : std_logic := '0';
11     signal byte_in : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
12     signal we : std_logic := '0';
13     signal rst : std_logic := '0';
14     signal out_bit : std_logic := '0';
15
16  begin
17     uart_tx_inst : entity work.uart_tx
18     port map(
19         clk=> clk,
20         byte_in => byte_in,
21         we => we,
22         rst => rst,
23         out_bit => out_bit
24     );
25
26     clk <= not clk after 83.33 ns / 2;
27
28     process
29     begin
30         -- Reset
31         rst <= '1';
32         wait for 100 ns;
33         rst <= '0';
34
35         -- Check IDLE
36         wait for 50 ns;
37         assert out_bit = '1' report "ERROR: out_bit not idle high after reset"
38             ↪ severity error;
39
40         -- 1
41         byte_in <= "11010001";
42         wait for 100 ns;
43         we <= '1';
44         wait for 100 ns;
45         we <= '0';
46
47         wait for 50 us;
48         assert out_bit = '0'
49             report "ERROR: Startbit not detected (Test 1)"

```

```

49         severity warning;
50
51     wait for 2 ms;
52     assert out_bit = '1'
53         report "ERROR: Line not back to idle (Test 1)"
54         severity error;
55
56     -- 2
57     byte_in <= "10101010";
58     wait for 100 ns;
59     we <= '1';
60     wait for 300 ns;
61     we <= '0';
62
63     wait for 50 us;
64     assert out_bit = '0'
65         report "ERROR: Startbit not detected (Test 2)"
66         severity warning;
67
68     wait for 2 ms;
69
70     -- 3
71     byte_in <= "11110000";
72     wait for 100 ns;
73     we <= '1';
74     wait for 300 ns;
75     we <= '0';
76
77     wait for 50 us;
78     assert out_bit = '0'
79         report "ERROR: Startbit not detected (Test 3)"
80         severity warning;
81
82     wait for 2 ms;
83
84     -- 4
85     byte_in <= "00001111";
86     wait for 100 ns;
87     we <= '1';
88     wait for 300 ns;
89     we <= '0';
90
91     wait for 50 us;
92     assert out_bit = '0'
93         report "ERROR: Startbit not detected (Test 4)"
94         severity warning;
95
96     wait for 2 ms;
97

```

```

98      -- 5
99      byte_in <= "00110011";
100     wait for 100 ns;
101     we <= '1';
102     wait for 300 ns;
103     we <= '0';
104
105     wait for 50 us;
106     assert out_bit = '0'
107         report "ERROR: Startbit not detected (Test 5)"
108             severity warning;
109
110     wait for 2 ms;
111
112     -- Ende
113     assert false report "Simulation finished successfully" severity note;
114     wait;
115
116
117     end process;
118 end architecture uart_tx_tb_a;

```

Die Testbench testet fünf mal die Funktionsalität des TX Moduls. Es werden jeweils verschiedene Byte-Werte gesendet. Nach jedem Senden wird überprüft, ob das Startbit korrekt erkannt wurde und ob die Leitung nach dem Senden wieder auf den Idle-Zustand zurückkehrt. Die Asserts dienen zur Fehlererkennung. Schlägt keines der Asserts fehl, so wird am Ende der Simulation eine Erfolgsmeldung ausgegeben. Die folgenden drei Bilder zeigen drei der Tests aus der Simulation. Zu sehen ist, dass die Variable `symbol_cnt` von 0 bis 7 hochzählt und, dabei die entsprechenden Bits des `byte_in`-Signals auf das `out_bit`-Signal überträgt. Auch die Funktionalität der Start- und Stoppbits ist gut zu erkennen.

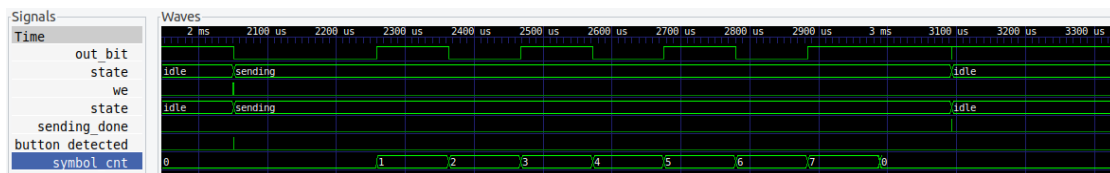


Abbildung 7: UART TX Simulation 1

Testcase 2 zeigt die Übertragung des Byte-Werts "10101010".

Testcase 3 zeigt die Übertragung des Byte-Werts "11110000".

Testcase 4 zeigt die Übertragung des Byte-Werts "00001111".

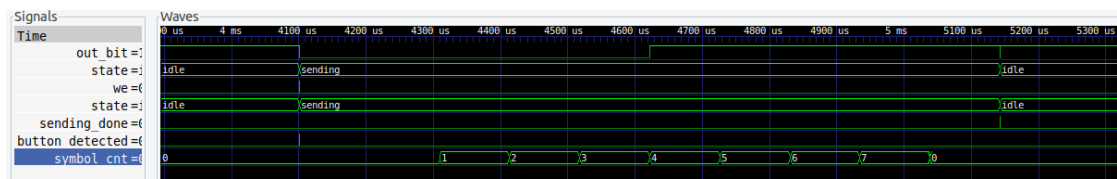


Abbildung 8: UART TX Simulation 2

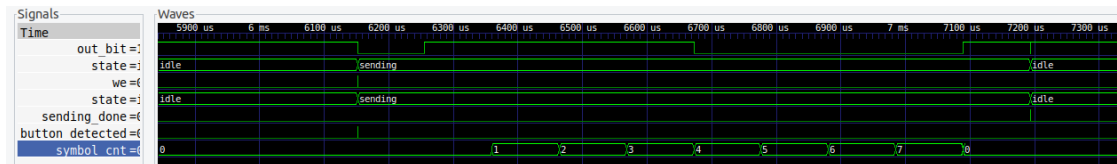


Abbildung 9: UART TX Simulation 3

3 Aufgabe 4: UART RX

Das folgende Blockdiagramm zeigt die Struktur des UART RX Moduls. Es besteht aus einem Hauptmodul `uart_rx` und einem Testbench-Modul `uart_rx_tb`. Das Hauptmodul implementiert die UART RX Funktionalität: Es empfängt serielle Daten über den `uart_in`-Eingang, synchronisiert das eingehende Signal, sampled die Datenbits in der Mitte des Bitfensters und schaltet die LED je nach empfangenem Zeichen ein oder aus. Das Testbench-Modul dient zur Simulation und Verifikation der Funktionalität des Hauptmoduls.

Das Modul arbeitet mit einer Baudrate von 9600 bei einem 12 MHz Systemtakt (8N1-Konfiguration: 8 Datenbits, kein Paritätsbit, 1 Stoppbit). Empfängt das Modul das Zeichen 'j' (ASCII 106, 0x6A), wird die LED eingeschaltet. Empfängt es das Zeichen 'k' (ASCII 107, 0x6B), wird die LED ausgeschaltet. Alle anderen empfangenen Zeichen werden ignoriert und der LED-Zustand bleibt unverändert.

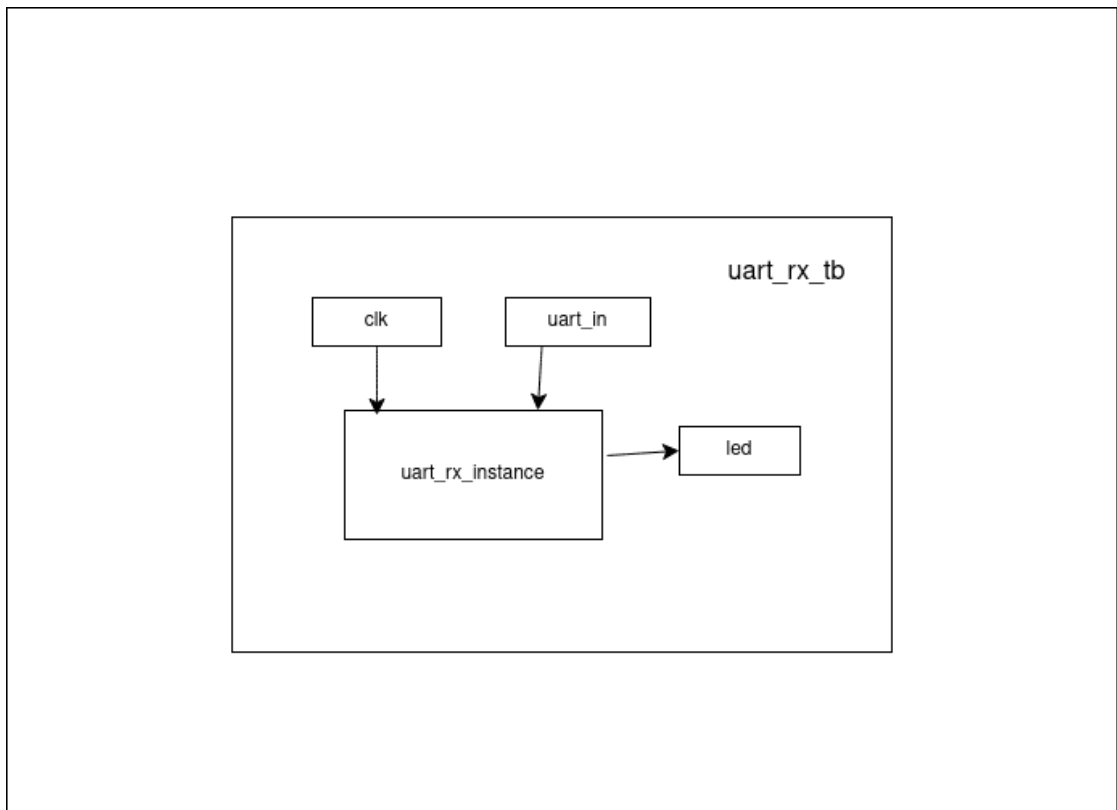


Abbildung 10: UART RX Blockdiagramm

Die Statemaschine des UART RX Moduls besteht aus zwei Hauptzuständen: `IDLE` und `READING`. Der Automat ist deterministisch.

Im Zustand `IDLE` wartet das Modul auf eine fallende Flanke am `uart_in`-Signal, die das Startbit signalisiert. Durch die Zweiflanken-Synchronisation (`uart_sync`) werden metastabile Zustände vermieden. Bei erkannter fallender Flanke ("10") wechselt der Automat in den Zustand `READING` und initialisiert alle Zähler.

Im Zustand `READING` wartet das Modul zunächst eine halbe Bitperiode (`pre_cnt`), um das Sampling in die Mitte des ersten Datenbits zu verschieben. Anschließend werden 8 Datenbits eingelesen, wobei jeweils nach einer vollen Bitperiode (`clk_cnt`) gesampelt wird. Nach dem letzten Datenbit wird noch eine halbe Bitperiode gewartet (`post_cnt`), um das Stoppbit zu überspringen. Danach wird der empfangene Wert im `cache` mit den ASCII-Codes für 'j' und 'k' verglichen und die LED entsprechend geschaltet.

```

1  library ieee;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  entity uart_rx is
6      port(
7          clk : in std_logic;
8          uart_in : in std_logic;
9          led : out std_logic
10     );
11 end entity;
12
13 architecture uart_rx_arch of uart_rx is
14
15     signal cache : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
16     signal led_signal : std_logic := '0';
17     signal uart_sync : std_logic_vector(1 downto 0) := (others => '1');
18     constant baud_rate : integer := 9600;
19     constant clk_freq : integer := 12000000;
20     constant bit_period : integer := clk_freq / baud_rate - 1;
21     constant post_cnt_max : integer := (3 * bit_period) / 2;
22     type state_type is (IDLE, READING);
23     signal state : state_type := IDLE;
24
25 begin
26
27     process(clk)
28         variable pre_cnt : integer range 0 to bit_period / 2 := 0;
29         variable post_cnt : integer range 0 to (3 * bit_period) / 2 := 0;
30         variable bit_cnt : integer range 0 to 8 := 0;
31         variable clk_cnt : integer range 0 to bit_period := 0;
32
33     begin
34         if rising_edge(clk) then
35
36             uart_sync <= uart_sync(0) & uart_in; -- Shift in the new bit for
37             ↪ synchronization
38
39             if state = IDLE then
40
41                 if uart_sync(1 downto 0) = "10" then -- Detect the falling edge
42                     ↪ for start bit
43                     state <= READING;
44                     pre_cnt := 0;
45                     post_cnt := 0;
46                     bit_cnt := 0;
47                     clk_cnt := 0;
48                     cache <= (others => '0');
49                 end if;

```

```

48
49     elsif state = READING then
50
51         if pre_cnt < (bit_period / 2) then
52
53             pre_cnt := pre_cnt + 1;
54
55         elsif bit_cnt < 8 then
56
57             if clk_cnt < bit_period then
58
59                 clk_cnt := clk_cnt + 1;
60
61             else
62
63                 cache(bit_cnt) <= uart_sync(0); -- Sample the bit
64                 bit_cnt := bit_cnt + 1;
65                 clk_cnt := 0;
66
67             end if;
68
69         elsif post_cnt < (post_cnt_max) then
70
71             post_cnt := post_cnt + 1;
72
73         else
74
75             if unsigned(cache) = 106 then --checks if the received
76                 ↪ byte is 106 (ASCII for 'j')
77                 led_signal <= '1';
78             elsif unsigned(cache) = 107 then --checks if the received
79                 ↪ byte is 107 (ASCII for 'k')
80                 led_signal <= '0';
81             end if;
82             state <= IDLE;
83
84         end if;
85     end if;
86 end process;
87
88 led <= led_signal;
89 end architecture uart_rx_arch;

```

Der VHDL-Code implementiert den beschriebenen Empfänger. Besonders wichtig sind:

- **Zweiflanken-Synchronisation** (Zeile 30): `uart_sync <= uart_sync(0) & uart_in` verhindert Metastabilität durch asynchrone Eingangssignale.

- **Startbiterkennung** (Zeile 34): Die fallende Flanke "10" am synchronisierten Signal löst den Empfang aus.
- **Bit-Sampling in der Mitte des Fensters**: `pre_cnt` verschiebt das erste Sampling um eine halbe Bitperiode, `clk_cnt` sorgt für die korrekte Timing der folgenden Bits.
- **Zeichenerkennung** (Zeile 56–59): Nach vollständigem Empfang wird der `cache` mit 106 ('j') und 107 ('k') verglichen.

```

1  library ieee;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4  use std.env.all;
5
6  entity uart_rx_tb is
7  end entity;
8
9  architecture uart_rx_tb_arch of uart_rx_tb is
10
11     signal clk : std_logic := '0';
12     signal uart_in : std_logic := '1';
13     signal led : std_logic;
14
15     constant baud_rate : integer := 9600;
16     constant clk_freq : integer := 12000000;
17     constant clk_periode : time := 83.33 ns;
18     constant baud_period : time := 1 sec / baud_rate;
19
20 begin
21
22     uart_rx_inst : entity work.uart_rx
23     port map(
24         clk => clk,
25         uart_in => uart_in,
26         led => led
27     );
28
29
30     clk <= not clk after clk_periode/2; -- 12 MHz clock
31
32     process
33         variable byte_jump : std_logic_vector(7 downto 0) := "01101010"; --
34         ↪ ASCII for 'j'
35         variable byte_kill : std_logic_vector(7 downto 0) := "01101011"; --
36         ↪ ASCII for 'k'
37         variable byte_other : std_logic_vector(7 downto 0) := "11111111"; -- A
38         ↪ byte that is not 'j' or 'k'
39
40     begin
41         wait for 5000 ns; -- Wait for the system to stabilize
42
43         -- Send start bit
44         uart_in <= '0';
45         wait for baud_period; -- Wait for one bit period (1/baud_rate)
46
47         -- Send data bits (LSB first)
48         for i in 0 to 7 loop
49             uart_in <= byte_jump(i);
50             wait for baud_period; -- Wait for one bit period

```

```

47     end loop;
48
49     -- Send stop bit
50     uart_in <= '1';
51     wait for baud_period; -- Wait for one bit period
52
53     wait for 5000 ns; -- Wait before ending the simulation
54
55     assert led = '1' report "LED should be ON after receiving 'j'" severity
56     ↪ error;
57
58     wait for 500000 ns; -- Wait before sending the next byte
59
60     -- Send byte for 'k'
61     uart_in <= '0';
62     wait for baud_period; -- Wait for one bit period (1/baud_rate)
63
64     -- Send data bits (LSB first)
65     for i in 0 to 7 loop
66         uart_in <= byte_kill(i);
67         wait for baud_period; -- Wait for one bit period
68     end loop;
69
70     -- Send stop bit
71     uart_in <= '1';
72
73     wait for baud_period; -- Wait for one bit period
74
75     wait for 5000 ns; -- Wait before ending the simulation
76
77     assert led = '0' report "LED should be OFF after receiving 'k'"
78     ↪ severity error;
79
80     wait for 500000 ns; -- Wait before sending the next byte
81
82     -- test with a different byte (not 'j' or 'k')
83     uart_in <= '0';
84
85     wait for baud_period; -- Wait for one bit period (1/baud_rate)
86
87     -- Send data bits (LSB first)
88     for i in 0 to 7 loop
89         uart_in <= byte_other(i); -- Send a byte that is not 'j' or 'k'
90         wait for baud_period; -- Wait for one bit period
91     end loop;
92
93     -- Send stop bit
94     uart_in <= '1';

```

```

94     wait for baud_period; -- Wait for one bit period
95
96     wait for 50000 ns; --
97
98     assert led = '0' report "LED should remain OFF after receiving a byte
99     ↪ other than 'j' or 'k'" severity error;
100
101     report "Simulation finished successfully";
102     stop(0); -- Clean exit, no error code
103 end process;
104 end architecture;

```

Die Testbench verifiziert die korrekte Funktionalität des UART RX Moduls mit drei Testfällen:

1. **Testfall 1 – LED einschalten:** Es wird das Zeichen 'j' (ASCII 106, 01101010) gesendet. Das Startbit (0), gefolgt von den 8 Datenbits (LSB first) und dem Stoppbit (1) werden seriell über `uart_in` übertragen. Nach Abschluss des Empfangs wird mit einem Assert geprüft, ob `led = '1'` ist.
2. **Testfall 2 – LED ausschalten:** Es wird das Zeichen 'k' (ASCII 107, 01101011) gesendet. Der Ablauf ist identisch zu Testfall 1. Das Assert prüft, ob `led = '0'` ist.
3. **Testfall 3 – Ungültiges Zeichen:** Es wird das Zeichen 0xFF (11111111) gesendet, das weder 'j' noch 'k' entspricht. Das Assert prüft, dass die LED ihren vorherigen Zustand ('0') beibehält.

Alle Testfälle verwenden die korrekte Baudrate von 9600 Bd (Bitperiode $\sim 104,17 \mu\text{s}$) und den 12 MHz Systemtakt. Die Asserts dienen zur automatisierten Fehlererkennung: Schlägt keines fehl, so ist die Grundfunktionalität des Empfängers verifiziert.



Abbildung 11: GTKWave-Simulation des UART RX Moduls: Verlauf der Signale `state`, `uart_in` und `led`

Die Simulation zeigt den vollständigen Ablauf der drei Testfälle. Von oben nach unten sind die Signale `state` (Zustandsautomat), `uart_in` (serieller Dateneingang) und `led` (Ausgang) dargestellt.

Im Verlauf von `uart_in` sind die drei Übertragungen erkennbar: Zunächst das Zeichen 'j' (Startbit, gefolgt von 01101010, Stoppbit), anschließend 'k' (01101011) und zuletzt 0xFF (11111111). Das `state`-Signal wechselt jeweils von IDLE zu READING während des Empfangs und zurück zu IDLE nach Abschluss. Das `led`-Signal zeigt den erwarteten Verlauf: Es geht nach Empfang von 'j' auf '1', fällt nach Empfang von 'k' auf '0' und bleibt bei ungültigem Zeichen unverändert.

4 Aufgabe 5.2: Adressierungsarten und Alignment

Die Aufgabe untersucht, wie der RISC-V Cross-Compiler unterschiedliche Speicherzugriffe auf ein `uint8_t`-Array übersetzt, wenn dieses über einen `uint32_t`-Pointer gelesen wird. Dabei wird das Phänomen des *Data Structure Alignment* anhand des erzeugten Assemblercodes analysiert.

Das C-Programm definiert ein Byte-Array `Values[120]` und liest aus drei verschiedenen Positionen jeweils ein 32-Bit-Wort:

```

1  uint8_t  Values[COUNT_VALUES];
2  uint32_t *value_ad1, *value_ad2, *value_ad3;
3  uint32_t value1, value2, value3;
4
5  value_ad1 = (uint32_t*)&(Values[0]);           // Zeile 11
6  value_ad2 = (uint32_t*)&(Values[8+2]);         // Zeile 12
7  value_ad3 = (uint32_t*)&(Values[12+1]);        // Zeile 13
8
9  value1 = *(value_ad1);                         // Zeile 14
10 value2 = *(value_ad2);                         // Zeile 15
11 value3 = *(value_ad3);                         // Zeile 16

```

Die Adressen der drei Zugriffe weisen unterschiedliche Alignments auf:

Variable	Offset	Alignment (mod 4)	Status
Values[0]	0	0	4-Byte-aligned
Values[10]	10	2	nicht 4-Byte-aligned
Values[13]	13	1	nicht 4-Byte-aligned

4.1 Assemblercode der drei Zuweisungen

Aus dem Disassembly (main.asm) wurden die Instruktionen extrahiert, die den Zeilen 14, 15 und 16 des C-Codes entsprechen. Die Basisadresse des Arrays `Values` liegt im Register `a5` (0x80000018).

Zeile 14: `value1 = *(value_ad1);` – Aligned-Zugriff (Offset 0)

```
1 164: 0007a683    lw  a3, 0(a5)    # Load Word (32 Bit): value1 = *(Values+0),
    ↪ aligned
2 168: 80000737    lui  a4, 0x80000  # Lade obere 20 Bit der Zieladresse
3 16c: 00d72023    sw  a3, 0(a4)    # Speichere value1 an Adresse 0x80000000
```

Der Zugriff auf `Values[0]` ist an einer durch 4 teilbaren Adresse. Der Compiler verwendet einen einzigen `lw`-Befehl (*Load Word*), der das komplette 32-Bit-Wort in einem Taktzyklus über den 32-Bit-Wishbone-Bus lädt.

Zeile 15: `value2 = *(value_ad2);` – Unaligned-Zugriff (Offset 10)

```
1 170: 00c7d703    lhu  a4, 12(a5)   # Load Half Unsigned: untere 16 Bit (Bytes
    ↪ 12,13)
2 174: 00a7d683    lhu  a3, 10(a5)   # Load Half Unsigned: obere 16 Bit (Bytes
    ↪ 10,11)
3 178: 01071713    slli  a4, a4, 16   # Schiebe Bytes 12,13 an Bit-Position 16..31
4 17c: 00d76733    or   a4, a4, a3    # Kombiniere zu 32-Bit-Wort: value2 =
    ↪ Bytes[10..13]
5 180: 80e1a223    sw  a4, -2044(gp) # Speichere value2 an globale Variable
```

Der Zugriff auf `Values[10]` ist nicht 4-Byte-aligned ($10 \bmod 4 = 2$). Ein `lw` würde einen Alignment-Trap auslösen. Der Compiler lädt deshalb zwei 16-Bit-Halbwörter (`lhu`) und setzt diese per `slli` (Shift) und `or` zu einem 32-Bit-Wert zusammen.

Zeile 16: `value3 = *(value_ad3);` – Unaligned-Zugriff (Offset 13)

```
1 184: 00e7c703    lbu  a4, 14(a5)   # Load Byte Unsigned: Byte 14
2 188: 00d7c683    lbu  a3, 13(a5)   # Load Byte Unsigned: Byte 13
3 18c: 00871713    slli  a4, a4, 8    # Schiebe Byte 14 an Position 8..15
4 190: 00d766b3    or   a3, a4, a3    # Kombiniere Bytes 13,14
5 194: 00f7c703    lbu  a4, 15(a5)   # Load Byte Unsigned: Byte 15
6 198: 0107c783    lbu  a5, 16(a5)   # Load Byte Unsigned: Byte 16
7 19c: 01071713    slli  a4, a4, 16   # Schiebe Byte 15 an Position 16..23
8 1a0: 00d76733    or   a4, a4, a3    # Kombiniere Bytes 13..15
9 1a4: 01879793    slli  a5, a5, 24   # Schiebe Byte 16 an Position 24..31
10 1a8: 00e7e7b3    or   a5, a5, a4    # Komplettes 32-Bit-Wort: value3 =
    ↪ Bytes[13..16]
11 1ac: 80f1a423    sw  a5, -2040(gp) # Speichere value3 an globale Variable
```

Der Zugriff auf `Values[13]` ist völlig unaligned ($13 \bmod 4 = 1$). Der Compiler muss vier einzelne Bytes (`lbu`) laden und durch drei Shift-Operationen (`slli`) sowie drei OR-Operationen (`or`) manuell zu einem 32-Bit-Wort zusammensetzen.

4.2 Analyse: Unterschiede und Erklärung

Die drei scheinbar identischen C-Zuweisungen `valueX = *(pointer)` werden vom Compiler in fundamental unterschiedliche Assembler-Sequenzen übersetzt:

Zuweisung	Anzahl Befehle	Zugriffsart
<code>value1</code> (Offset 0)	3	Einzelnes <code>lw</code> (32-Bit aligned)
<code>value2</code> (Offset 10)	5	Zwei <code>lhu</code> + Shift/Or (16-Bit kombiniert)
<code>value3</code> (Offset 13)	10	Vier <code>lbu</code> + Shift/Or (8-Bit kombiniert)

Beobachtung: Der aligned Zugriff (`value1`) ist um den Faktor 3 schneller und benötigt nur ein Drittel des Codespeichers im Vergleich zum völlig unaligned Zugriff (`value3`).

Erklärung – Data Structure Alignment:

Die NEORV32 ist eine 32-Bit-RISC-V-CPU mit einem 32-Bit-Wishbone-Bus. Der Befehlssatz erlaubt einen `lw` (*Load Word*) nur an Adressen, die durch 4 teilbar sind (*4-Byte-Alignment*). Diese Einschränkung resultiert aus der Busarchitektur: Der Speicher liefert in einem Taktzyklus exakt 32 Bit (4 Bytes) an einer Wortgrenze.

Wenn ein `uint32_t`-Pointer auf ein `uint8_t`-Array zeigt, garantiert das C-Standard nicht, dass die Zieladresse für 32-Bit-Zugriffe geeignet ist. Der Datentyp `uint8_t` hat ein Alignment von 1 Byte (er darf an jeder Adresse liegen), während `uint32_t` ein Alignment von 4 Byte erfordert.

Bei unaligned Zugriffen muss der Compiler den 32-Bit-Wert aus mehreren, kleineren, erlaubten Ladungen (`lhu` für 16 Bit, `lbu` für 8 Bit) manuell zusammensetzen. Dies erfordert zusätzliche Schiebe- und Verknüpfungsoperationen, was zu längerer Ausführungszeit und größerem Code führt. Auf Systemen ohne Hardware-Unterstützung für unaligned Zugriffe (wie der NEORV32 im Standard-Konfiguration) würde ein direktes `lw` auf `Values[10]` oder `Values[13]` sogar einen *Alignment-Trip* (Laufzeitfehler) auslösen.

Fazit: Die Wahl der Datenstrukturen und die Berücksichtigung von Alignment-Regeln sind in eingebetteten Systemen mit RISC-V-Architektur entscheidend für Code-Effizienz und Laufzeit. Ein `uint32_t`-Array anstelle des `uint8_t`-Arrays hätte alle Zugriffe aligned gemacht und den Overhead vermieden.

5 Seven-Segment-Anzeige (Aufgabe 6)

5.1 Grundsätzlicher Aufbau

Die Ansteuerung der Sieben-Segment-Anzeige folgt dem im Kurs etablierten Muster der Memory-Mapped-I/O über den Wishbone-Bus. Die Datenflussskette ist wie folgt:

1. Die Software (`main.c`) ruft eine Funktion der Hardware-Abstraction-Layer (HAL) auf
2. Die HAL (`iceduino_sevensegment.c`) schreibt über einen `volatile uint8_t`-Pointer in den Speicher
3. Das VHDL-Top-Level leitet den Buszugriff über den Wishbone-Multiplexer an das `iceduino_sevensegment`-Modul weiter
4. Das Modul speichert das Datenbyte in einem Register und dekodiert es kombinatorisch auf die 7-Segment-Ausgänge

Dieses Vorgehen entspricht der im Script (Kapitel 6) vorgestellten Integration weiterer Peripherie am Beispiel der LED-Ansteuerung. Die Adressierung erfolgt im Bereich `0xF00000xx`, wobei das Seven-Segment-Modul die Basisadresse `0xF0000080` erhält.

5.2 VHDL-Modul: `iceduino_sevensegment.vhd`

Das Modul implementiert einen Wishbone-Slave mit kombinatorischem 7-Segment-Dekoder. Der Schreibzugriff erfolgt taktflankengesteuert, die Segmentdekodierung rein kombinatorisch (keine Taktflanke, keine Register), wie in der Aufgabenstellung gefordert.

Der Dekoder arbeitet auf dem unteren unteren 4 Bits des 8-Bit-Registers, da die Hex-Werte `x"0"` bis `x"9"` nur 4 Bit breit sind und ein Vergleich mit 8-Bit-Vektoren in VHDL eine Fehler erzeugen würde. Bit 7 des Registers ist für die spätere Steuerung des Dezimalpunkts (DP) vorgesehen, wird aktuell jedoch nicht genutzt (`point_status` ist auf '0' initialisiert).

Der Ausgang `sevensegment_o` ist als **Common-Kathode** ausgelegt: Ein Segment leuchtet, wenn der entsprechende Ausgang auf '0' (LOW) liegt. Die Zuordnung der Segmente erfolgt gemäß Datenblatt des Kingbright SC03-12EWA (vgl. Script S. 22):

Tabelle 1: Segmentzuordnung der Ausgänge `sevenssegment_o(7 downto 0)`

Bit-Position	Segment	Logik	Beschreibung
7	a	<code>seg_pattern(0)</code>	Oben (MSB)
6	b	<code>seg_pattern(1)</code>	Oben rechts
5	c	<code>seg_pattern(2)</code>	Unten rechts
4	d	<code>seg_pattern(3)</code>	Unten
3	e	<code>seg_pattern(4)</code>	Unten links
2	f	<code>seg_pattern(5)</code>	Oben links
1	g	<code>seg_pattern(6)</code>	Mittleres Segment
0	DP	<code>not point_status</code>	Dezimalpunkt (LSB)

Die Dekodierung der Ziffern 0–9 ist in Tabelle 2 dargestellt. Die Werte entsprechen der kombinatorischen `when`-Selektion im VHDL-Code.

Tabelle 2: 7-Segment-Dekodierung für Ziffern 0–9 (Common-Kathode, aktiv-LOW)

Ziffer	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hex	0x01	0x79	0x24	0x30	0x19	0x12	0x02	0x78	0x00	0x10
a	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
c	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
d	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
e	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
f	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
g	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
DP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Anmerkung: DP = 1 bedeutet *aus* (Common-Kathode, `not point_status` mit `point_status = '0'`)

Listing 1: VHDL-Modul: `iceduino_sevenssegment.vhd` – Wishbone-Slave mit kombinatorischem 7-Segment-Dekoder

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity iceduino_sevenssegment is
5      generic (
6          sevenssegment_addr : std_ulogic_vector(31 downto 0)
7      );
8      port (
9          clk_i   : in  std_ulogic; -- global clock line
10         rstn_i  : in  std_ulogic; -- global reset line, low-active
11         --wishbone-
12         adr_i   : in  std_ulogic_vector(31 downto 0);

```

```

13     dat_i      : in  std_ulogic_vector(31 downto 0); --write to slave
14     dat_o      : out std_ulogic_vector(31 downto 0);
15     we_i       : in  std_ulogic;
16     stb_i      : in  std_ulogic;
17     cyc_i      : in  std_ulogic;
18     ack_o      : out std_ulogic;
19     err_o      : out std_ulogic;
20     -- parallel io --
21     sevensegment_o : out std_ulogic_vector(7 downto 0);
22     oe_enable  : out std_ulogic;
23     oe_enable2 : out std_ulogic
24 );
25 end entity;
26
27 architecture iceduino_sevensegment_rtl of iceduino_sevensegment is
28
29     signal module_active : std_ulogic;
30     signal module_addr   : std_ulogic_vector(31 downto 0);
31     signal reg_sevensegment : std_ulogic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
32     signal seg_pattern : std_ulogic_vector(6 downto 0) := (others => '1'); -- initial all
        ↳ segments off (common anode)
33     signal point_status : std_ulogic := '0';
34
35 begin
36     -- module active
37     module_active <= '1' when ((adr_i = sevensegment_addr) and (cyc_i = '1' and stb_i =
        ↳ '1')) else '0';
38     module_addr   <= adr_i;
39
40     oe_enable <= '1';
41     oe_enable2 <= '1';
42
43     w_access: process(clk_i)
44     begin
45         if rising_edge(clk_i) then
46
47             -- handshake
48             err_o <= '0';
49             if (module_active = '1') then
50                 ack_o <= '1';
51             else
52                 ack_o <= '0';
53             end if;
54             --write
55             if (module_active = '1' and we_i = '1') then
56                 reg_sevensegment <= dat_i(7 downto 0);
57             end if;
58             --read
59             dat_o(31 downto 0) <= (others => '0');
60             if (module_active = '1' and we_i = '0') then
61                 dat_o(7 downto 0) <= reg_sevensegment;
62             end if;
63         end if;

```

```

64   end process w_access;
65
66
67   -- KOMBINATORISCHER 7-SEGMENT-DEKODER
68   -- Common-Anode: Segment leuchtet bei '0' (LOW)
69
70   seg_pattern <=
71     "1111110" when reg_sevensegment(3 downto 0) = x"0" else -- 0: a,b,c,d,e,f an, g
72       ↪ aus
73     "0110000" when reg_sevensegment(3 downto 0) = x"1" else -- 1: b,c an
74     "1101101" when reg_sevensegment(3 downto 0) = x"2" else -- 2: a,b,d,e,g an
75     "1111001" when reg_sevensegment(3 downto 0) = x"3" else -- 3: a,b,c,d an
76     "0110011" when reg_sevensegment(3 downto 0) = x"4" else -- 4: b,c,f,g an
77     "1011011" when reg_sevensegment(3 downto 0) = x"5" else -- 5: a,c,d,f,g an
78     "1110000" when reg_sevensegment(3 downto 0) = x"6" else -- 6: a,c,d,e,f,g an
79     "1111111" when reg_sevensegment(3 downto 0) = x"7" else -- 7: a,b,c an
80     "1111011" when reg_sevensegment(3 downto 0) = x"8" else -- 8: alle an
81     "0000000"; -- 9: a,b,c,d,f,g an
82
83   -- Zuweisung der Segmentmuster an die Ausgänge, Berücksichtigung des Dezimalpunkts
84   sevensegment_o <= seg_pattern & ( point_status);
85
86
87 end architecture ;

```

Wesentliche Design-Entscheidungen im VHDL-Code:

- **Zeile 48–50:** Der Bus-Handshake (`ack_o`) wird bedingungslos im nächsten Takt erzeugt, sobald `module_active = '1'`. Dies entspricht der im Script (Listing 5, S. 20) gezeigten Methode für schnelle Wishbone-Slaves ohne Wartezyklen.
- **Zeile 52–54:** Der Schreibzugriff übernimmt nur die unteren 8 Bit des 32-Bit-Datenbusses (`dat_i(7 downto 0)`), da das Register 8-Bit-breit ist.
- **Zeile 63–73:** Der kombinatorische Dekoder nutzt `reg_sevensegment(3 downto 0)` für den Vergleich, um die Längen-Diskrepanz zwischen 8-Bit-Register und 4-Bit-Hex-Literalen zu vermeiden.
- **Zeile 76:** Der Ausgang wird zu `seg_pattern & (not point_status)` zusammengesetzt. Aktuell ist `point_status` konstant '0', sodass DP immer ausgeschaltet bleibt (für Common-Kathode: `not '0' = '1' = aus`).

5.3 Integration in das Top-Level

Die Einbindung des Moduls erfordert vier Änderungen in `neorv32_iceduino_top.vhd`, die im Folgenden erläutert werden.

5.3.1 Neues Slave-Response-Signal

Für jedes Wishbone-Slave-Modul muss ein individuelles `slave_resp_t`-Record angelegt werden, damit der Multiplexer die Rückgabedaten korrekt verteilen kann (vgl. Script Listing 8, S. 21):

```
140
141  -- internal IO connection --
142  -- signal con_gpio : std_ulogic_vector(63 downto 0);
```

5.3.2 Instanziierung des Seven-Segment-Moduls

Das Modul wird mit der generischen Adresse 0xF0000080 instanziiert und an den globalen Wishbone-Bus sowie den Reset angeschlossen:

```
436  generic map (
437      sevensegment_addr      =>  x"F0000080"
438  )
439  port map (
440      clk_i                  =>  clk_50mhz,
441      rstn_i                 =>  external_rstn,
442      adr_i                  =>  master_bus.adr_o,
443      dat_i                  =>  master_bus.dat_o,
444      dat_o                  =>  sevensegment_resp.rdata_i,
445      we_i                   =>  master_bus.we_o,
446      stb_i                  =>  master_bus.stb_o,
447      cyc_i                  =>  master_bus.cyc_o,
448      ack_o                  =>  sevensegment_resp.ack_i,
449      err_o                  =>  sevensegment_resp.err_i,
450      sevensegment_o         =>  io_d,
451      oe_enable              =>  oe_j6,
452      oe_enable2             =>  oe_j5
453  );
454
455  -- module instance switch --
```

Die Port-Zuweisung folgt dem im Script (Listing 7, S. 20/21) etablierten Schema: Alle `master_bus.*`-Signale sind für alle Module identisch, die individuellen Response-Signale (`sevensegment_resp`) werden vom Multiplexer verteilt.

5.3.3 Erweiterung des Bus-Multiplexers

Der Multiplexer wurde um den Zweig `when x"80"` erweitert, der die Response-Signale des Seven-Segment-Moduls auf den aktiven Slave-Response-Record schaltet. Die Sensitivity-Liste des Prozesses enthält zusätzlich `sevensegment_resp`:

```
231      active_slave_resp.err_i <= sevensegment_resp.err_i;
232  when others =>
233      active_slave_resp.rdata_i <= (others => '0');
234      active_slave_resp.ack_i <= '0';
```

Wichtig: Die Basisadresse wird an **zwei** Stellen festgelegt: Einmal als generischer Wert bei der Instanz (für die interne `module_active`-Erkennung) und einmal im Multiplexer (für die Rückführung der Response-Signale). Eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Stellen führt zu einem hängenden Buszugriff, da die CPU dann ewig auf `ack_i` wartet.

5.4 Software-Integration

5.4.1 HAL: `iceduino_sevensegment.h` und `iceduino_sevensegment.c`

Die Header-Datei definiert die öffentliche Schnittstelle der Seven-Segment-HAL:

```
1  #ifndef ICEDUINO_SEVENSEGMENT_H
2  #define ICEDUINO_SEVENSEGMENT_H
3
4
5  void iceduino_sevensegment_set(int num);
6  void iceduino_sevensegment_clr();
7  //void iceduino_sevensegment_set_point(int status);
8
9
10 #endif
```

Die Implementation nutzt den in `neorv32_iceduino.h` definierten Memory-Mapped-I/O-Pointer:

```
1  #include "neorv32_iceduino.h"
2
3
4  void iceduino_sevensegment_clr(){
5      ICEDUINO_SEVENSEGMENT = 0x00;
6  }
7
8
9
10 void iceduino_sevensegment_set(int num){
11     ICEDUINO_SEVENSEGMENT = num;
12 }
```

5.4.2 Memory-Mapped-I/O-Adresse

Die Basisadresse und der Zugriffs-Pointer werden zentral in `neorv32_iceduino.h` definiert:

```
45 #define ICEDUINO_PMOD2_OUTPUT (*((volatile uint8_t*) (ICEDUINO_PMOD2_BASE)))
46 //PMOD2 input port 8-bit (r) */
47 #define ICEDUINO_PMOD2_INPUT (*((const volatile uint8_t*) (ICEDUINO_PMOD2_BASE + 8)))
48
49 //PMOD3 address
50 #define ICEDUINO_PMOD3_BASE (0xF0000038UL)
```

Das Schlüsselwort `volatile` ist zwingend erforderlich, um Compiler-Optimierungen bei Hardware-Zugriffen zu verhindern (vgl. Script S. 21). Ohne `volatile` könnte der Compiler aufeinanderfolgende Schreibzugriffe auf dieselbe Adresse als redundant erachten und nur den ersten ausführen.

5.4.3 Anwendungsprogramm: `main.c`

Das Testprogramm zählt zyklisch von 0 bis 9 und schreibt den aktuellen Wert in das Seven-Segment-Register. Durch den Verzicht auf Delays ändert sich der Wert mit maximaler Geschwindigkeit, was in der Simulation gut beobachtbar ist:

```
1 // main.c
2 #include <neorv32_iceduino.h>
3
4 int main(void)
5 {
6     uint8_t i = 0;
7
8     // iceduino_sevenssegment_set(0);
9     while (1) {
10         iceduino_sevenssegment_set(i); // Schreibe 0..9 ins Register
11         i++;
12         if (i > 9) i = 0; // 0-9 zählen, ohne Delay!
13
14         for(int i = 0; i<5000000;i++);
15     }
16
17     return 0;
18 }
```

5.5 Build-System-Anpassungen

Damit die neuen Dateien bei Synthese und Simulation berücksichtigt werden, müssen zwei Makefiles angepasst werden.

5.5.1 osflow/boards/iceduino/Makefile

Die VHDL-Quelle des Seven-Segment-Moduls wird der ICEDUINO_SRC-Liste hinzugefügt:

```
62 ICEDUINO_SRC := \  
63 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_led.vhd \  
64 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_switch.vhd \  
65 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_button.vhd \  
66 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_arduino_gpio.vhd \  
67 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_pmod.vhd \  
68 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_arduino_uart.vhd \  
69 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_arduino_spi.vhd \  
70 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_arduino_i2c.vhd \  
71 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_arduino_adc.vhd \  
72 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_sevensegment.vhd \  
73 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/neorv32_iceduino_top.vhd
```

5.5.2 simulation/Makefile

Analog wird die VHDL-Datei für die GHDL-Simulation ergänzt:

```
49 ICEDUINO_SRC := \  
50 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_led.vhd \  
51 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_switch.vhd \  
52 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_button.vhd \  
53 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_arduino_gpio.vhd \  
54 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_pmod.vhd \  
55 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_arduino_uart.vhd \  
56 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_arduino_spi.vhd \  
57 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_arduino_i2c.vhd \  
58 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_arduino_adc.vhd \  
59 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/iceduino_sevensegment.vhd \  
60 $(ICEDUINO_HOME)/osflow/boards/iceduino/neorv32_iceduino_top.vhd  
61 DESIGN_NAME := iceduino_tb  
62
```

5.6 Simulation

Die Simulation wurde mit dem Bare-Metal-Testprogramm durchgeführt (INT_BOOTLOADER_EN => false). Nach dem Power-On-Reset (ca. 5 μ s) durchläuft die CPU den Startup-Code crt0.S (ca. 250 μ s) und springt anschließend in die main()-Funktion. Ab ca. 170 μ s sind die ersten Schreibzugriffe auf die Seven-Segment-Adresse 0xF0000080 im Wishbone-Bus sichtbar.

Das Signal reg_sevensegment ändert sich zyklisch mit einem Abstand von ca. 720 ns, was der Ausführungszeit der Schleifeniteration in main.c entspricht (mehrere CPU-Instruktionen pro Schleifendurchlauf bei 50 MHz Takt). Die Zählsequenz 0–9 ist im Trace eindeutig erkennbar, wobei der Wert im Register direkt mit dem unteren Nibble des Dekoders korreliert.

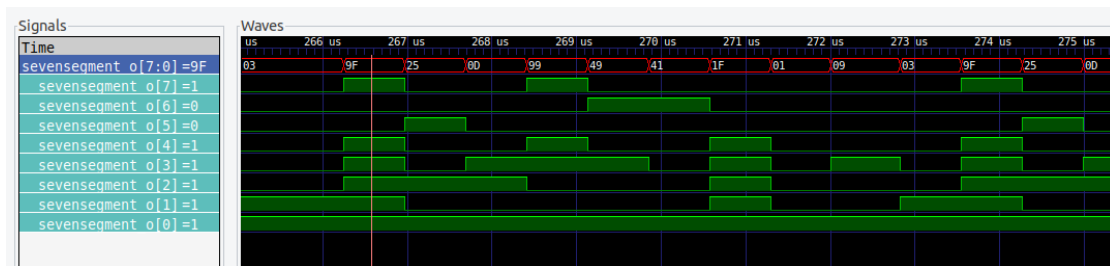


Abbildung 12: GTKWave-Simulation: Zeitlicher Verlauf von `reg_sevensegment` mit Zählsequenz 0–9. Die Änderungen beginnen nach ca. 170 μ s, der Zyklus beträgt ca. 720 ns.

Die Simulation bestätigt die korrekte Funktion der Adressdekodierung und des kombinatorischen Dekoders. Die Ausgänge `sevensegment_o` zeigen die in Tabelle 2 spezifizierten Muster, wobei die Common-Kathode-Logik (aktiv-LOW) berücksichtigt werden muss.

5.7 Pin-Zuweisung und Hardware-Aufbau

Die Pin-Zuweisung erfolgt über die `iceduino.pcf` für freie PMOD- oder Arduino-Header-Pins. Die Sieben-Segment-Anzeige vom Typ Kingbright SC03-12EWA wird mit Vorwiderständen (ca. 220–330 Ohm pro Segment) an die FPGA-Ausgänge angeschlossen, um den Strom zu begrenzen. Die Common-Kathode wird an 0V/GND gelegt, die einzelnen Segmente über die aktiven-HIGH-Ausgänge des FPGA geschaltet. Zur Ansteuerung wurden die Arduino-Header Pins genutzt. Um die Header zu aktivieren, mussten die zwei *OE5J* und *OE6J* Signale auf HIGH gezogen werden.

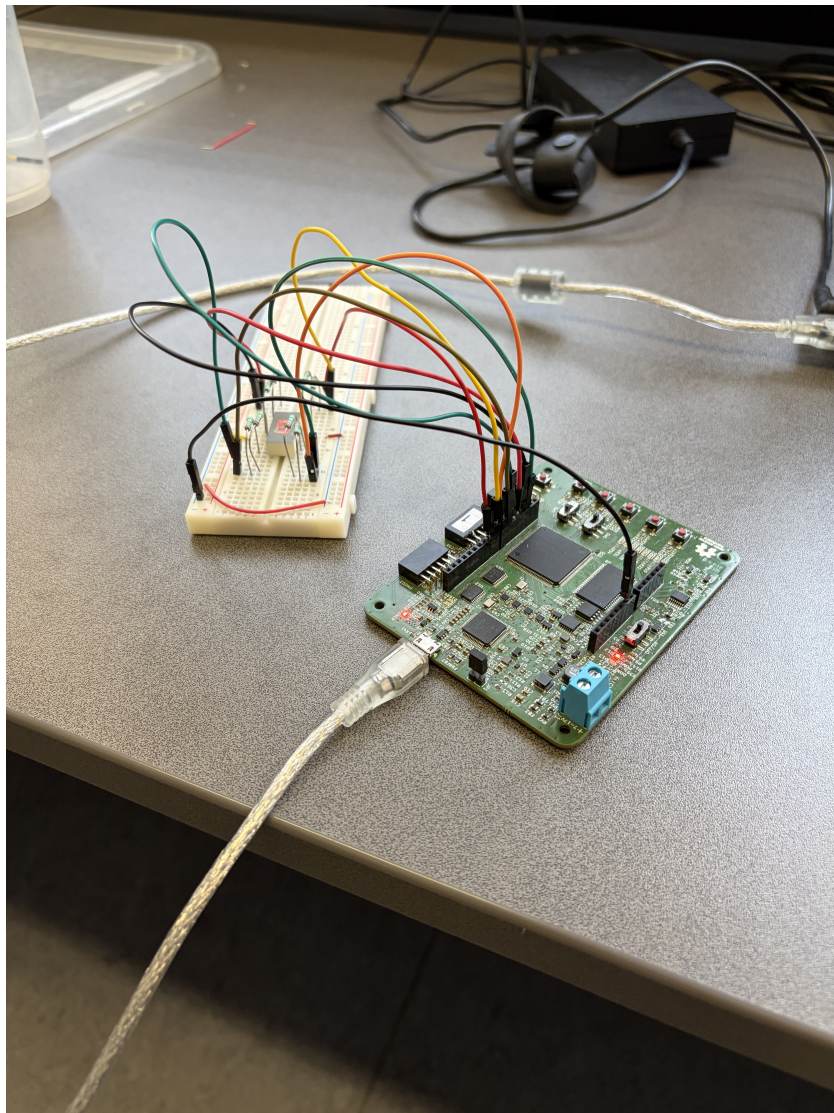


Abbildung 13: Foto des Aufbaus der realen Hardware: FPGA-Board mit angeschlossener 7-Segment-Anzeige. Die Anzeige ist über Vorwiderstände mit den FPGA-Ausgängen verbunden, die Common-Kathode liegt an GND.

6 WS2812 Ansteuerung Entwicklung des Aserial Moduls (Aufgabe 7)

6.1 Implementierung des Aserial Moduls

Um die korrekte Ansteuerung der WS2812 zu gewährleisten, werden die genauen Taktzeiten für die High und Low Phasen berechnet.

Da die 50 MHz Clock genutzt wird, beträgt die Periode 20 ns.

$$T = \frac{1}{50MHz} = 20ns$$

Eine Dauer von 900 ns bzw. 350 ns entspricht demnach folgenden Taktzeiten:

$$\text{Takte für 900 ns} = \frac{900 \text{ ns}}{20 \text{ ns}} = 45 \text{ Takte}$$

$$\text{Takte für 350 ns} = \frac{350 \text{ ns}}{20 \text{ ns}} = 17.5 \text{ Takte}$$

Der Taktzyklus von 17.5 wird auf 18 Perioden aufgerundet.

Ein ganzes Bit dauert theoretisch 1.25 µs, was 62.5 Takten entspricht. Diese Bitzeit wird auf 63 Takte aufgerundet. Grundsätzlich kann eine Ungenauigkeit von 150 ns bzw. 7.5 Taktzyklen toleriert werden.

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity ws2812_aserial is
5
6  port(
7      reset : in std_ulogic;
8      clk   : in std_ulogic;
9      wnr   : in std_ulogic;
10     data_in : in std_ulogic;
11     ws2812_out : out std_ulogic;
12     run    : inout std_ulogic
13 );
14
15 end ws2812_aserial;
16
17
18 architecture ws2812_aserial_a of ws2812_aserial is
19
20     signal cnt : integer := 0;
21
22 begin
23
24     process(clk)
25     begin
26         if rising_edge(clk) then
27
```

```

28         if reset = '1' then
29             ws2812_out <= '0';
30             run <= '0';
31             cnt <= 0;
32         elsif wnr = '1' OR run = '1' then
33             if cnt < 18 then
34                 ws2812_out <= '1';
35                 run <= '1';
36                 cnt <= cnt + 1;
37             elsif cnt < 45 then
38                 ws2812_out <= data_in;
39                 run <= '1';
40                 cnt <= cnt + 1;
41             elsif cnt < 63 then
42                 ws2812_out <= '0';
43                 run <= '1';
44                 cnt <= cnt + 1;
45             else
46                 ws2812_out <= '0';
47                 run <= '0';
48                 cnt <= 0;
49             end if;
50         else
51             ws2812_out <= '0';
52             run <= '0';
53             cnt <= 0;
54         end if;
55     end if;
56 end process;
57
58 end architecture ws2812_aserial_a;
59

```

Der VHDL Code implementiert das Aserial Modul, welches die WS2812 LEDs entsprechend der berechneten Taktzeiten ansteuert. Erst nach 350 ns wird das anliegende, zu sendende Bit gelesen um sicherzustellen, dass es aufgrund verzögerter Signale nicht zu Fehlinterpretationen kommt.

6.2 Testbench für das Aserial Modul

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity tb_ws2812 is
6  end entity;
7
8  architecture sim of tb_ws2812 is
9      -- Takt
10     signal clk          : std_logic := '0';
11     constant CLK_PERIOD : time := 20 ns; -- 50 MHz
12

```

```

13      -- DUT Signale
14      signal reset      : std_logic := '1';
15      signal wnr        : std_logic := '0';
16      signal data_in    : std_logic := '0';
17      signal ws2812_out : std_logic;
18      signal run        : std_logic;
19
20      -- Testbench intern
21      signal data_vector : std_logic_vector(3 downto 0) := "1010";
22      signal bit_idx     : integer range 0 to 3 := 0;
23
24  begin
25
26      -----
27      -- Taktgenerator (50 MHz = 20 ns Periode)
28      -----
29      clk <= not clk after CLK_PERIOD / 2;
30
31      -----
32      -- DUT Instanziierung
33      -----
34      dut : entity work.ws2812_aserial
35          port map (
36              reset      => reset,
37              clk        => clk,
38              wnr        => wnr,
39              data_in    => data_in,
40              ws2812_out => ws2812_out,
41              run        => run
42          );
43
44      -----
45      -- Stimulus-Prozess: Sendet "1010" mit korrektem Handshaking
46      -----
47      stim_proc : process
48      begin
49          -- 1. Power-On-Reset (ca. 1 us)
50          reset <= '1';
51          wnr   <= '0';
52          data_in <= '0';
53          wait for 1 us;
54
55          -- 2. Reset freigeben
56          reset <= '0';
57          wait until rising_edge(clk);
58
59          -- 3. Bit-Sequenz "1010" senden
60          for i in 0 to 3 loop
61              -- Warten bis Modul bereit (run = '0')
62
63              wait until rising_edge(clk);
64
65              -- Nächstes Bit anlegen und Senden starten

```

```

66         data_in <= data_vector(3-i);
67         wnr      <= '1';
68
69         -- Warten bis Modul die Übertragung beginnt (run = '1')
70         wait until run = '1';
71
72         wait until run = '0';
73
74         -- WICHTIG: Keine Pause! Nächstes Bit wird sofort
75         -- in der nächsten Iteration angelegt.
76     end loop;
77
78     -- 4. Senden beenden
79     --wait until rising_edge(clk);
80     wnr <= '0';
81
82     -- 5. Zeit für die letzten Flanken lassen (Reset-Code > 50 us)
83     wait for 100 us;
84
85     -- Simulation beenden
86     assert false report "Simulation beendet" severity warning;
87 end process stim_proc;
88
89 end architecture;

```

Die Testbench simuliert die Ansteuerung der WS2812 LEDs indem sie eine Bitfolge von 1010 in MSB-First Reihenfolge sendet. Alle, an das DUT (Device Under Test) angelegten Signale werden in der Testbench definiert und gesteuert, um die Funktionalität des Aserial Moduls zu überprüfen.

6.3 Simulationsergebnisse

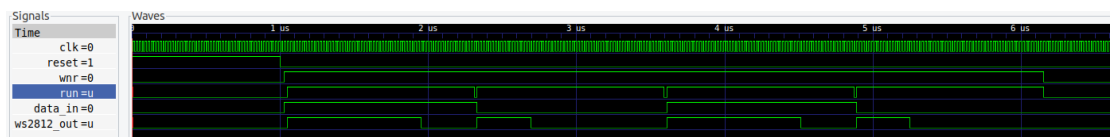


Abbildung 14: Simulation des Aserial Moduls. Die Bitfolge 1010 wird in MSB-First Reihenfolge gesendet.

In der Simulation ist zu erkennen, dass die Bitfolge 1010 korrekt gesendet wird. Im Folgenden werden die einzelnen Bits genauer betrachtet, um die Einhaltung der Timing-Anforderungen zu überprüfen. Hierfür wurden Marker gesetzt, um die Taktflanken zu messen.

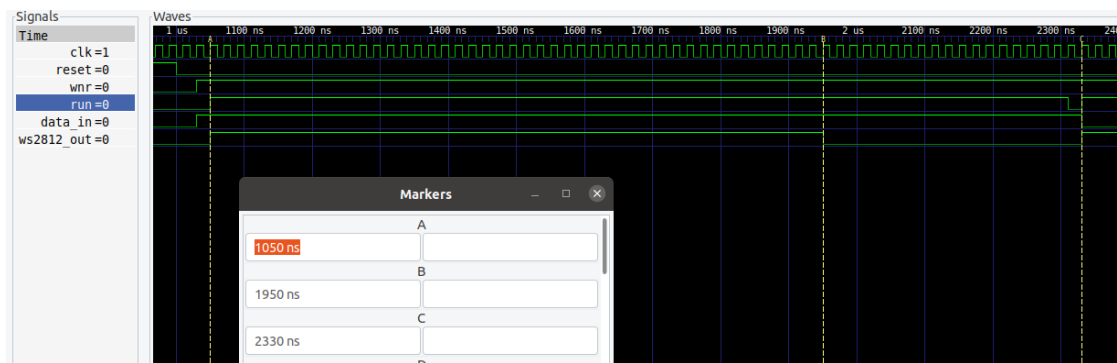


Abbildung 15: Timing des ersten Bits

Aus den Markern ergeben sich Zwischenzeiten von 360 ns und 920 ns, was innerhalb der tolerierbaren Ungenauigkeit liegt.

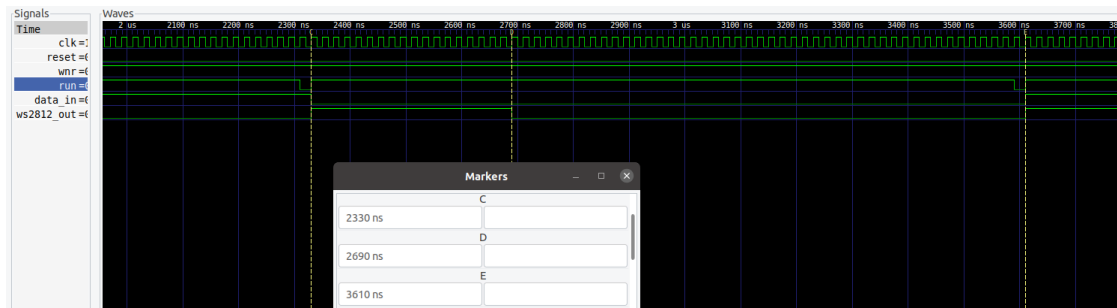


Abbildung 16: Timing des zweiten Bits

Aus den Markern ergeben sich Zwischenzeiten von 900 ns und 380 ns, was innerhalb der tolerierbaren Ungenauigkeit liegt.

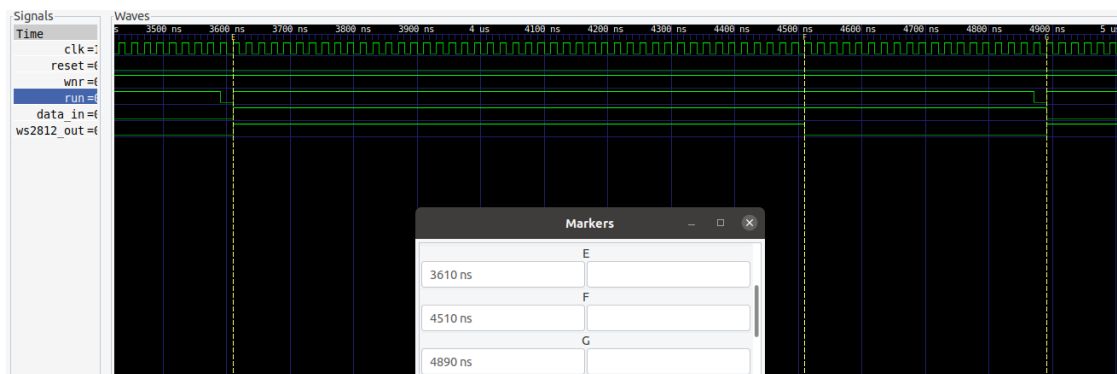


Abbildung 17: Timing des dritten Bits

Aus den Markern ergeben sich Zwischenzeiten von 900 ns und 380 ns, was innerhalb der

tolerierbaren Ungenauigkeit liegt.

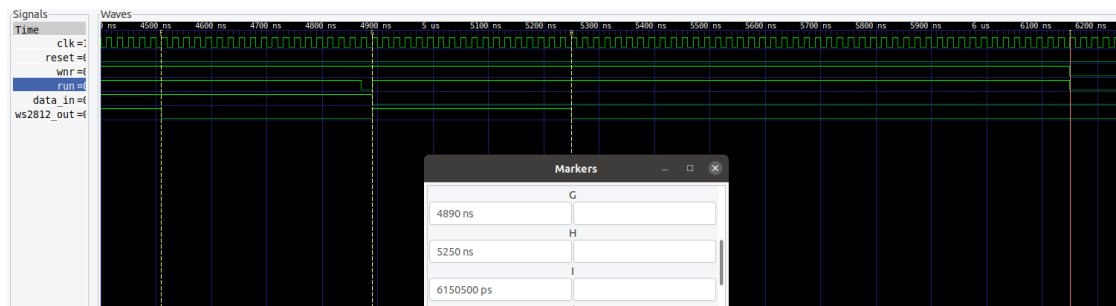


Abbildung 18: Timing des vierten Bits

Aus den Markern ergeben sich Zwischenzeiten von 360 ns und 900.5 ns, was innerhalb der tolerierbaren Ungenauigkeit liegt.

7 Beschreiben der WS2812 LED Matrix aus dem Speicher (Aufgabe 8)

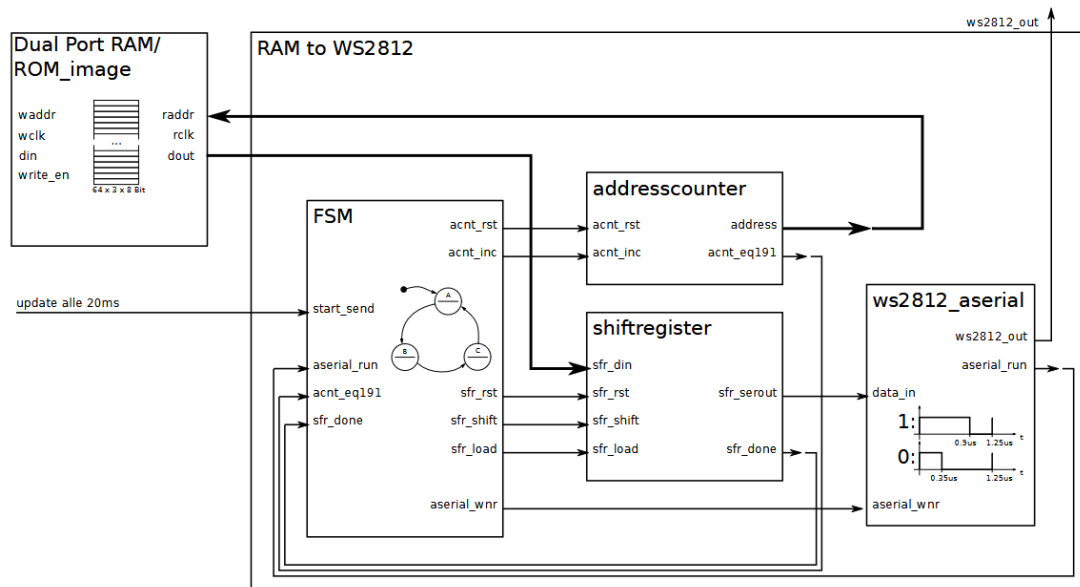


Abbildung 19: Blockschaltbild des RAMtoWS2812 Moduls

Die Komponente **RAMtoWS2812** bildet die zentrale Schnittstelle zwischen dem Speicher und der seriellen Ansteuerung der 8×8 -WS2812-Matrix. Wie in Abbildung 19 dargestellt, liest die Schaltung die im Speicher abgelegten RGB-Daten sequentiell aus und serialisiert sie für die asynchrone Übertragung an die LED-Kette. Der Speicher ist als 8-Bit-RAM mit 192 Adressen organisiert – je LED werden drei Byte für Grün, Rot und Blau benötigt, sodass insgesamt $64 \times 3 = 192$ Byte für die vollständige Matrixausgabe vorgehalten werden.

7.1 Implementierung des WS2812-to-RAM Moduls

Der Aufbau der Komponente gliedert sich in vier miteinander verknüpfte Module: Die *addresscounter* erzeugt die sequentiellen Lesezugriffe auf den Speicher, das *shiftregister* wandelt die parallelen 8-Bit-Werte in einen seriellen Bitstrom um, das *ws2812_aserial*-Modul erzeugt das zeitkritische WS2812-Protokoll für jedes einzelne Bit, und die *FSM* koordiniert den zeitlichen Ablauf dieser drei Komponenten. Die FSM durchläuft dabei zyklisch die Zustände **IDLE**, **LOAD_DATA** und **SENDING**, wobei im Zustand **LOAD_DATA** jeweils ein neues Byte aus dem Speicher in das Schieberegister geladen und die Adresse inkrementiert wird, und im Zustand **SENDING** die acht Bits des aktuellen Bytes seriell übertragen werden.

7.1.1 Finite-State-Machine

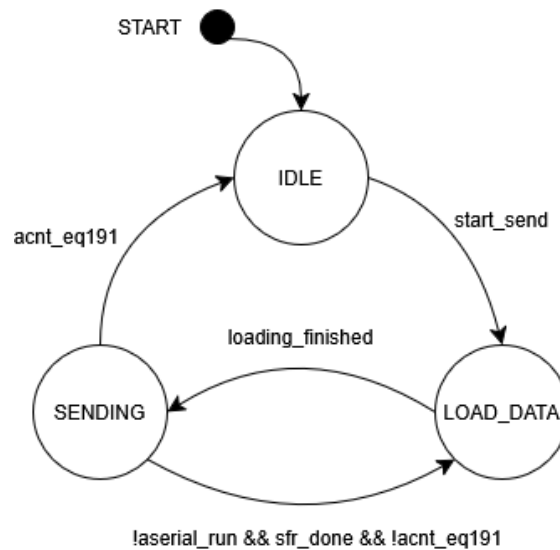


Abbildung 20: Zustandsüberförungsdiagramm der FSM des WS2812-to-RAM Moduls

Die Zustandsmaschine startet im Zustand IDLE und wechselt bei aktivem `start_send`-Signal nach LOAD_DATA. Dort wird für die erste Adresse das Schieberegister geladen und das `aserial_wnr`-Signal gesetzt, um die Übertragung des ersten Bits zu initiieren. Für alle folgenden Adressen wird zunächst der Adresszähler inkrementiert, bevor das neue Byte geladen wird. Nach Abschluss des Ladevorgangs wechselt die FSM in den Zustand SENDING. Hier wird das Schieberegister mit jedem Takt, in dem `aserial_run` inaktiv ist, um eine Position weitergeschoben, wodurch das nächste Bit an den seriellen Ausgang gelangt. Sobald acht Verschiebeoperationen abgeschlossen sind, signalisiert `sfr_done` der FSM, dass das Byte vollständig übertragen wurde. Die FSM kehrt dann nach LOAD_DATA zurück, um das nächste Byte zu laden. Erreicht der Adresszähler den Wert 191, setzt `acnt_eq191` die FSM zurück in den Zustand IDLE.

Dieser Entwurf der FSM wurde in dem folgenden Code implementiert:

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity fsm is
6      port(
7          -- extern signals
8          clk : in std_logic;
9          start_send : in std_logic;
10         -- from ws2812 aserial
11         aserial_run : in std_logic;
12         -- from addresscounter
```

```

13      acnt_eq191 : in std_logic;
14      -- from shiftregister
15      sfr_done : in std_logic;
16      -- to addresscounter
17      acnt_rst : out std_logic;
18      acnt_inc : out std_logic;
19      -- to shiftregister
20      sfr_rst : out std_logic;
21      sfr_shift : out std_logic;
22      sfr_load : out std_logic;
23      -- to ws2812 aserial
24      aserial_wnr : out std_logic
25  );
26  end fsm;
27
28  architecture fsm_a of fsm is
29      type state_type is (LOAD_DATA, SENDING, IDLE);
30      signal state : state_type := IDLE;
31
32      begin
33
34          process(clk)
35              --variable addr_inc_done : std_logic := '0';
36              --variable last_run : std_logic := '0';
37              variable first_addr : std_logic := '1';
38              variable load_steps : integer := 0;
39              variable loading_finished : std_logic := '0';
40              begin
41                  if rising_edge(clk) then
42                      case state is
43                          when LOAD_DATA =>
44
45
46                          if first_addr = '1' then
47                              if load_steps = 0 then
48
49                                  sfr_load <= '1';
50                                  load_steps := load_steps + 1;
51                              elsif load_steps = 1 then
52                                  aserial_wnr <= '1';
53                                  load_steps := 0;
54                                  first_addr := '0';
55                                  load_steps := load_steps + 1;
56                              else
57                                  loading_finished := '1';
58                              end if;
59
60                          else
61                              if load_steps = 0 then
62                                  acnt_inc <= '1';
63                                  --addr_inc_done := '1';
64                                  load_steps := load_steps + 1;
65                                  elsif load_steps = 1 then

```

```

66         acnt_inc <= '0';
67         --addr_inc_done := '0';
68         sfr_load <= '1';
69         load_steps := load_steps +1;
70     else
71         aserial_wnr <= '1';
72         load_steps := 0;
73         loading_finished := '1';
74     end if;
75 end if;
76
77     if loading_finished = '1' then
78         loading_finished := '0';
79         state <= SENDING;
80     end if;
81
82 when SENDING =>
83     sfr_load <= '0';
84     if sfr_done = '0' then
85         sfr_shift <= '0';
86         if aserial_run = '0' then
87             sfr_shift <= '1';
88         end if;
89     else
90         if aserial_run = '0' then
91
92             state <= LOAD_DATA;
93         end if;
94     end if;
95
96     if acnt_eq191 = '1' then
97         aserial_wnr <= '0';
98         sfr_shift <= '0';
99         sfr_load <= '0';
100         state <= IDLE;
101     end if;
102 when IDLE =>
103     if start_send = '1' then
104         first_addr := '1';
105         acnt_rst <= '0';
106         sfr_rst <= '0';
107         sfr_shift <= '0';
108         sfr_load <= '0';
109         state <= LOAD_DATA;
110     else
111         acnt_rst <= '1';
112         sfr_rst <= '1';
113         sfr_shift <= '0';
114         sfr_load <= '0';
115     end if;
116
117 end case;
118

```

```

119         end if;
120     end process;
121
122
123 end architecture fsm_a;

```

7.1.2 Addresscounter

Der Adresszähler wird über `acnt_rst` synchron auf Null zurückgesetzt und zählt bei jedem aktiv-high-Impuls auf `acnt_inc` exakt um eins hoch. Die Inkrementierung erfolgt flankengesteuert: Ein internes Flipflop verhindert, dass ein dauerhaftes High-Signal zu mehrfachen Zählschritten führt. Sobald der Zählerstand 191 erreicht, wird `acnt_eq191` aktiv und signalisiert der FSM das Ende des Bilddurchlaufs.

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity addresscounter is
6      port(
7          clk : in std_logic;
8          acnt_rst : in std_logic;
9          acnt_inc : in std_logic;
10         acnt_eq191 : out std_logic;
11         address : out std_ulogic_vector(7 downto 0)
12     );
13 end addresscounter;
14
15 architecture addresscounter_a of addresscounter is
16
17
18 begin
19
20     process(clk)
21         variable addr_cnt : unsigned(7 downto 0);
22         variable HasToBeReset : std_logic;
23
24     begin
25         if rising_edge(clk) then
26             if acnt_rst = '1' then
27
28                 address <= (others => '0');
29                 acnt_eq191 <= '0';
30                 HasToBeReset := '0';
31                 addr_cnt := x"00";
32
33             elsif acnt_inc = '0' then
34                 HasToBeReset := '0';
35             elsif acnt_inc = '1' then
36                 if HasToBeReset = '0' then
37                     HasToBeReset := '1';

```

```

38         address <= std_ulogic_vector(addr_cnt + 1);
39         addr_cnt := addr_cnt + 1;
40         if addr_cnt = 191 then
41             acnt_eq191 <= '1';
42         else
43             acnt_eq191 <= '0';
44         end if;
45     end if;
46
47     end if;
48 end if;
49 end process;
50
51 end architecture addresscounter_a;

```

7.1.3 Shiftregister

Das Schieberegister dient als Puffer zwischen dem parallelen Speicherausgang und dem seriellen Protokollmodul. Mit `sfr_load` wird der aktuelle 8-Bit-Wert von `sfr_din` in das Register übernommen. Bei jedem aktiven `sfr_shift` wird der Inhalt um eine Position nach links geschoben, wobei das höchstwertige Bit (MSB) am Ausgang `sfr_serout` anliegt. Ein interner Zähler verfolgt die Anzahl der Verschiebeoperationen; nach sieben Schritten ist das niederwertigste Bit (LSB) am Ausgang angelegt, und `sfr_done` wird aktiv.

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity shiftregister is
6      generic(
7          DATA_WIDTH : natural := 8;
8          ADDR_WIDTH  : natural := 8
9      );
10     port(
11         clk : in std_logic;
12         sfr_din : in std_ulogic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
13         sfr_rst : in std_logic;
14         sfr_shift : in std_logic;
15         sfr_load : in std_logic;
16         sfr_serout : out std_logic;
17         sfr_done : out std_logic
18     );
19 end shiftregister;
20
21 architecture shiftregister_a of shiftregister is
22
23     signal shift_reg : std_ulogic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0) := (others => '0');
24
25 begin
26

```

```

27     process(clk)
28         variable shift_cnt : integer range 0 to DATA_WIDTH := 0;
29     begin
30         if rising_edge(clk) then
31             if sfr_rst = '1' then
32                 shift_reg <= (others => '0');
33                 shift_cnt := 0;
34                 sfr_done <= '0';
35
36             elsif sfr_load = '1' then
37                 shift_reg <= sfr_din;
38                 shift_cnt := 0;
39                 sfr_done <= '0';
40
41             elsif sfr_shift = '1' then
42                 if shift_cnt < DATA_WIDTH then
43                     shift_reg <= shift_reg((DATA_WIDTH-2) downto 0) & '0';
44                     shift_cnt := shift_cnt + 1;
45                     if shift_cnt > (DATA_WIDTH-2) then
46                         sfr_done <= '1';
47                     end if;
48
49                 end if;
50
51             end if;
52         end if;
53     end process;
54
55     sfr_serout <= shift_reg(7);
56
57 end shiftregister_a;

```

7.1.4 WS2812-to-RAM Hauptmodul

Die Hauptkomponente RAMtoWS2812 integriert die drei Submodule und steuert den Datenfluss entsprechend der FSM-Logik. Sie empfängt die 8-Bit-Daten vom RAM, lädt sie in das Schieberegister, und koordiniert die serielle Ausgabe über das WS2812-Protokoll. Das Modul ist so konzipiert, dass es kontinuierlich die 192 Adressen des Speichers durchläuft und die entsprechenden RGB-Werte an die LED-Matrix sendet, bis der gesamte Bildzyklus abgeschlossen ist.

Ein wesentlicher Aspekt der Protokollsteuerung ist das Handshaking zwischen FSM, Schieberegister und seriellem Ausgangsmodul. Das Signal `aserial_wnr` bleibt während der gesamten Übertragung eines Bytes aktiv und wird erst nach dem letzten Bit deaktiviert, um den abschließenden Reset-Code der WS2812-Kette zu ermöglichen. Das Signal `aserial_run` zeigt an, dass ein Bit aktiv versendet wird; es wird jedoch zwischen zwei Bits mindestens für einen Taktzyklus inaktiv, was der FSM das Setzen des nächsten Bits am `data_in`-Eingang ermöglicht, ohne dass zeitliche Überlappungen auftreten. Diese kurze Pause ist ausreichend, da das WS2812-Protokoll die Datenleitung bis zum Zeitpunkt 350 ns auf High hält – unabhängig davon, ob eine 1 oder 0 gesendet wird.

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  -- library work;
6  -- use work.const_image.all;
7
8  entity RAMtoWS2812 is
9      generic(
10         ADDR_WIDTH : natural := 8;
11         DATA_WIDTH : natural := 8
12     );
13     port(
14         clk : in std_logic;
15         ws2812_out : out std_logic;
16         dout : in std_ulogic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
17         raddr : out std_ulogic_vector((ADDR_WIDTH-1) downto 0);
18         start_send : in std_logic
19     );
20 end RAMtoWS2812;
21
22 architecture RAMtoWS2812_a of RAMtoWS2812 is
23     --signal clk : std_logic := '0';
24
25     -- top level signals
26     --signal ws2812_out : std_logic := '0';
27     --signal raddr : std_ulogic_vector(7 downto 0) := "00000000";
28     --signal dout : std_ulogic_vector(7 downto 0) := "00000000";
29     --signal start_send : std_logic := '0';
30
31     -- intern signals
32     signal aserial_run : std_logic := '0';
33     signal acnt_eq191 : std_logic := '0';
34     signal sfr_done : std_logic := '0';
35
36     signal sfr_rst : std_logic := '0';
37     signal sfr_shift : std_logic := '0';
38     signal sfr_load : std_logic := '0';
39     signal aserial_wnr : std_logic := '0';
40     signal acnt_rst : std_logic := '0';
41     signal acnt_inc : std_logic := '0';
42
43     signal sfr_serout : std_logic := '0';
44
45     signal aserial_rst : std_logic := '0';
46
47
48     begin
49
50         --clk <= not clk after 10 ns;
51
52         fsm : entity work.fsm

```

```

53     port map(
54         clk => clk,
55         start_send => start_send,
56         aserial_run => aserial_run,
57         acnt_eq191 => acnt_eq191,
58         sfr_done => sfr_done,
59         acnt_rst => acnt_rst,
60         acnt_inc => acnt_inc,
61         sfr_rst => sfr_rst,
62         sfr_shift => sfr_shift,
63         sfr_load => sfr_load,
64         aserial_wnr => aserial_wnr
65     );
66
67     addr_counter : entity work.addresscounter
68     port map(
69         clk => clk,
70         acnt_rst => acnt_rst,
71         acnt_inc => acnt_inc,
72         address => raddr,
73         acnt_eq191 => acnt_eq191
74     );
75
76     sfr : entity work.shiftregister
77     generic map(
78         DATA_WIDTH => DATA_WIDTH,
79         ADDR_WIDTH => ADDR_WIDTH
80     )
81     port map(
82         clk => clk,
83         sfr_din => dout,
84         sfr_rst => sfr_rst,
85         sfr_shift => sfr_shift,
86         sfr_load => sfr_load,
87         sfr_done => sfr_done,
88         sfr_serout => sfr_serout
89     );
90
91     ws2812_aserial : entity work.ws2812_aserial
92     port map (
93         reset => aserial_rst,
94         clk => clk,
95         data_in => sfr_serout,
96         wnr => aserial_wnr,
97         ws2812_out => ws2812_out,
98         run => aserial_run
99     );
100
101
102 end architecture RAMtoWS2812_a;

```

7.2 Simulation des WS2812-to-RAM Moduls

Zur Verifikation der RAMtoWS2812-Komponente wurde eine VHDL-Testbench erstellt, die den vollständigen Datenfluss vom ROM bis zur seriellen Ausgabe überprüft. Die Testbench instanziiert das Top-Level-Modul und erzeugt den 50-MHz-Takt sowie das Start-Signal, das den Sendevorgang auslöst.

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  library work;
6  use work.const_image.all;
7
8  entity RAMtoWS2812_tb is
9  end RAMtoWS2812_tb;
10
11 architecture RAMtoWS2812_tb_a of RAMtoWS2812_tb is
12     signal clk : std_logic := '0';
13
14     -- top level signals
15     signal ws2812_out : std_logic := '0';
16     signal raddr : std_ulogic_vector(7 downto 0) := "00000000";
17     signal dout : std_ulogic_vector(7 downto 0) := "00000000";
18     signal start_send : std_logic := '0';
19
20
21     begin
22
23         clk <= not clk after 10 ns;
24
25         rantows2812 : entity work.RAMtoWS2812
26         port map(
27             clk => clk,
28             start_send => start_send,
29             dout => dout,
30             raddr => raddr,
31             ws2812_out => ws2812_out
32         );
33
34         process(raddr)
35         begin
36             dout <= rom_image1(to_integer(unsigned(raddr)));
37         end process;
38
39
40         reset: process
41         begin
42
43             wait for 800 ns;
44             start_send <= '1';
45             wait for 100 ns;
46             start_send <= '0';
```

```

47         wait;
48     end process reset;
49
50
51 end architecture RAMtoWS2812_tb_a;

```

Zur Überprüfung der korrekten Funktion des Moduls und insbesondere der FSM wurden die relevanten Signale wie `acnt_eq191`, `aserial_run`, `start_send`, `loading_finished` und `sfr_done` im Simulationsverlauf beobachtet. Die Simulationsergebnisse zeigten, dass die FSM die erwarteten Zustandsübergänge durchläuft, die Adressierung korrekt erfolgt, und die seriellen Signale entsprechend dem WS2812-Protokoll generiert werden. Alle 192 Byte wurden erfolgreich übertragen, was die korrekte Implementierung des RAMtoWS2812-Moduls bestätigt. Der Folgende Screenshot aus der Simulation zeigt das Senden von 5 Bytes an die WS2812-Matrix über den Pin `ws2812_out`. Je gesendetem Byte wird das Shiftregister siebenmal verschoben, was gut an dem Signalverlauf von `sfr_shift` zu erkennen ist.

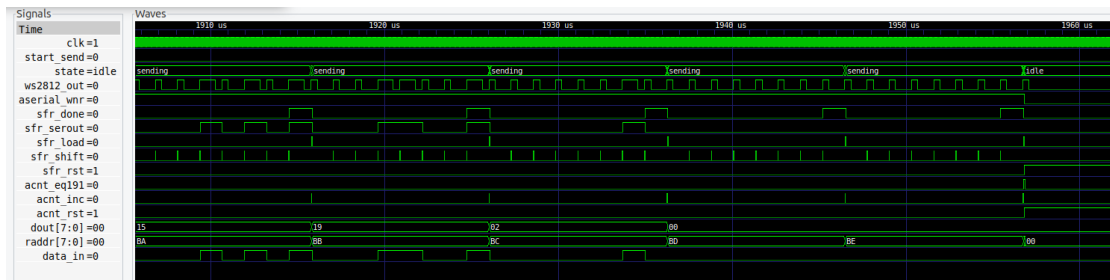


Abbildung 21: Ausschnitt der Simulation über den Sendevorgang von 5 Bytes

Die nächsten Screenshots aus der Simulation zeigen die vier möglichen Zustandsübergänge der FSM.

- IDLE → LOAD_DATA
- LOAD_DATA → SENDING
- SENDING → LOAD_DATA
- SENDING → IDLE



Abbildung 22: Simulation des FSM-Zustandsübergangs IDLE → LOAD_DATA

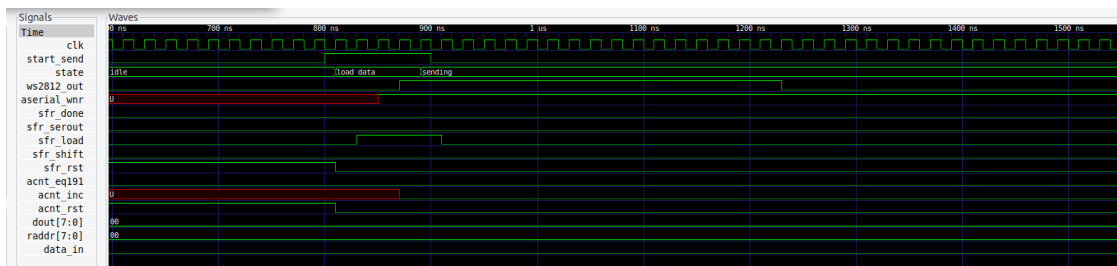


Abbildung 23: Simulation des FSM-Zustandsübergangs LOAD_DATA → SENDING

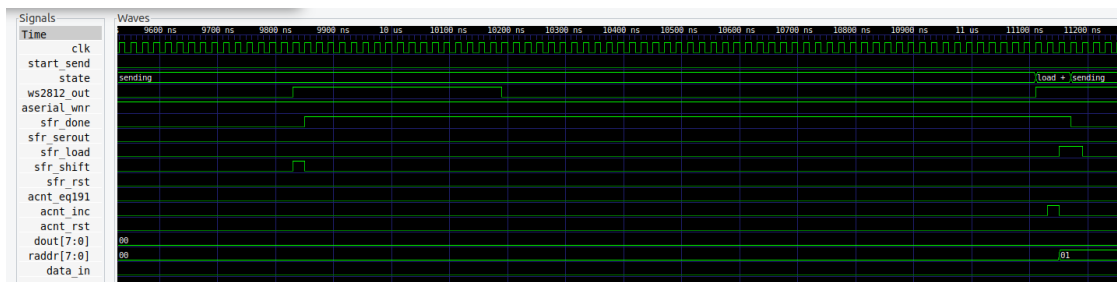


Abbildung 24: Simulation des FSM-Zustandsübergangs SENDING → LOAD_DATA

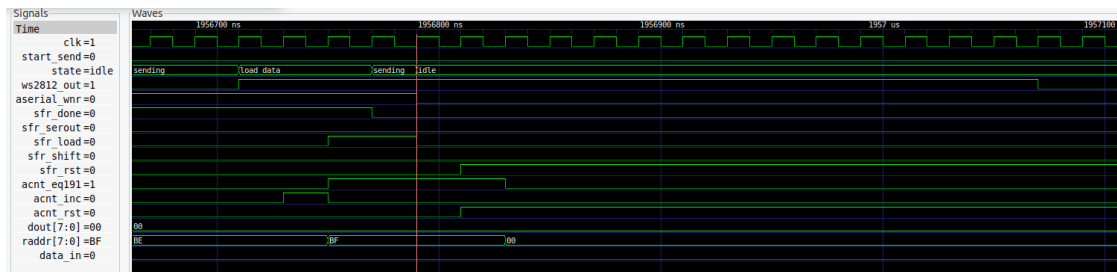


Abbildung 25: Simulation des FSM-Zustandsübergangs SENDING → IDLE

7.3 Synthese und Test des WS2812-to-RAM Moduls

Für den ersten Funktionstest wurde das Dual-Port-RAM durch ein ROM aus dem Package `const_image` ersetzt. Das ROM enthält vordefinierte Bildmuster als konstante Arrays vom Typ `grb_bmp_t` mit 192 Einträgen zu je 8 Bit. Die Adressierung erfolgt direkt über den Ausgang des Adresszählers, wobei die Daten mit einem Takt Verzögerung am Ausgang `dout` bereitstehen. Diese Vereinfachung erlaubt es, die korrekte Funktionsweise der seriellen Ansteuerung zu verifizieren, zunächst ohne die Komplexität eines schreibbaren RAMs.

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  -- 8 Bit rom_image (192 Adressen Typ grb_bmp_t) : rom_image1 bis rom_image7
5  -- 32 Bit rom_image ( 64 Adressen Typ grb_bmp32_t): rom32_image1 bis rom32_image7
6
7  package const_image is
8  type grb_bmp_t is array (0 to 191) of std_ulogic_vector(7 downto 0);
9  type grb_bmp32_t is array (0 to 63) of std_ulogic_vector(31 downto 0);
10
11 constant rom_image1 : grb_bmp_t := (
12     000 => x"00",
13     001 => x"00",
14     002 => x"00",
15     003 => x"15",
```

Diese ROM-Images wurden in einer separaten Entität definiert, um die Übersicht zu wahren und die Wiederverwendbarkeit zu erhöhen.

```
1  library ieee;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  library work;
6  use work.const_image.all;
7
8  entity rom is
9      port(
10         raddr : in std_ulogic_vector(7 downto 0);
11         dout  : out std_ulogic_vector(7 downto 0)
12     );
13 end rom;
14
15 architecture rom_a of rom is
16     begin
17         dout <= rom_image2(to_integer(unsigned(raddr)));
18 end architecture rom_a;
```

Dieses ROM-Image wurde zusammen mit der Hauptkomponente `ramtows2812` in einer der übergeordneten Entität `top` instanziiert und anschließend synthetisiert.

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  entity top is
6      port(
7          clk : in std_logic;
8          start_send : inout std_logic;
9          ws2812_out : out std_logic
10     );
11 end top;
12
13 architecture top_a of top is
14     signal raddr : std_ulogic_vector(7 downto 0);
15     signal dout : std_ulogic_vector(7 downto 0);
16
17     begin
18         rom_inst : entity work.rom
19         port map(
20             raddr => raddr,
21             dout => dout
22         );
23
24         ramtows2812_inst : entity work.ramtows2812
25         port map(
26             clk => clk,
27             start_send => start_send,
28             ws2812_out => ws2812_out,
29             raddr => raddr,
30             dout => dout
31         );
32
33
34         sending_cycle : process(clk) is
35             variable start_cnt : integer := 0;
36             begin
37                 if rising_edge(clk) then
38                     start_cnt := start_cnt + 1;
39
40                     if start_cnt > 100 and start_cnt < 300 then
41                         start_send <= '1';
42                     else
43                         start_send <= '0';
44                     end if;
45
46                     if start_cnt > 1000000 then
47                         start_cnt := 0;
48                     end if;
49
50                 end if;
51
52             end process sending_cycle;

```

53

54

```
end architecture top_a;
```

Nach erfolgreicher Synthese wurde das Iceduino-Board programmiert. Der Ausgang `ws2812_out` wurde dabei auf Pin 3 des PMOD3-Headers gelegt, der mit FPGA-Pin 8 verbunden ist. Die WS2812-Matrix wurde mit 5 V und GND über die Arduino-Header versorgt. Die Darstellung der vordefinierten ROM-Bilder bestätigte die korrekte Umsetzung des seriellen Protokolls und die zeitgerechte Ansteuerung aller 64 LEDs.

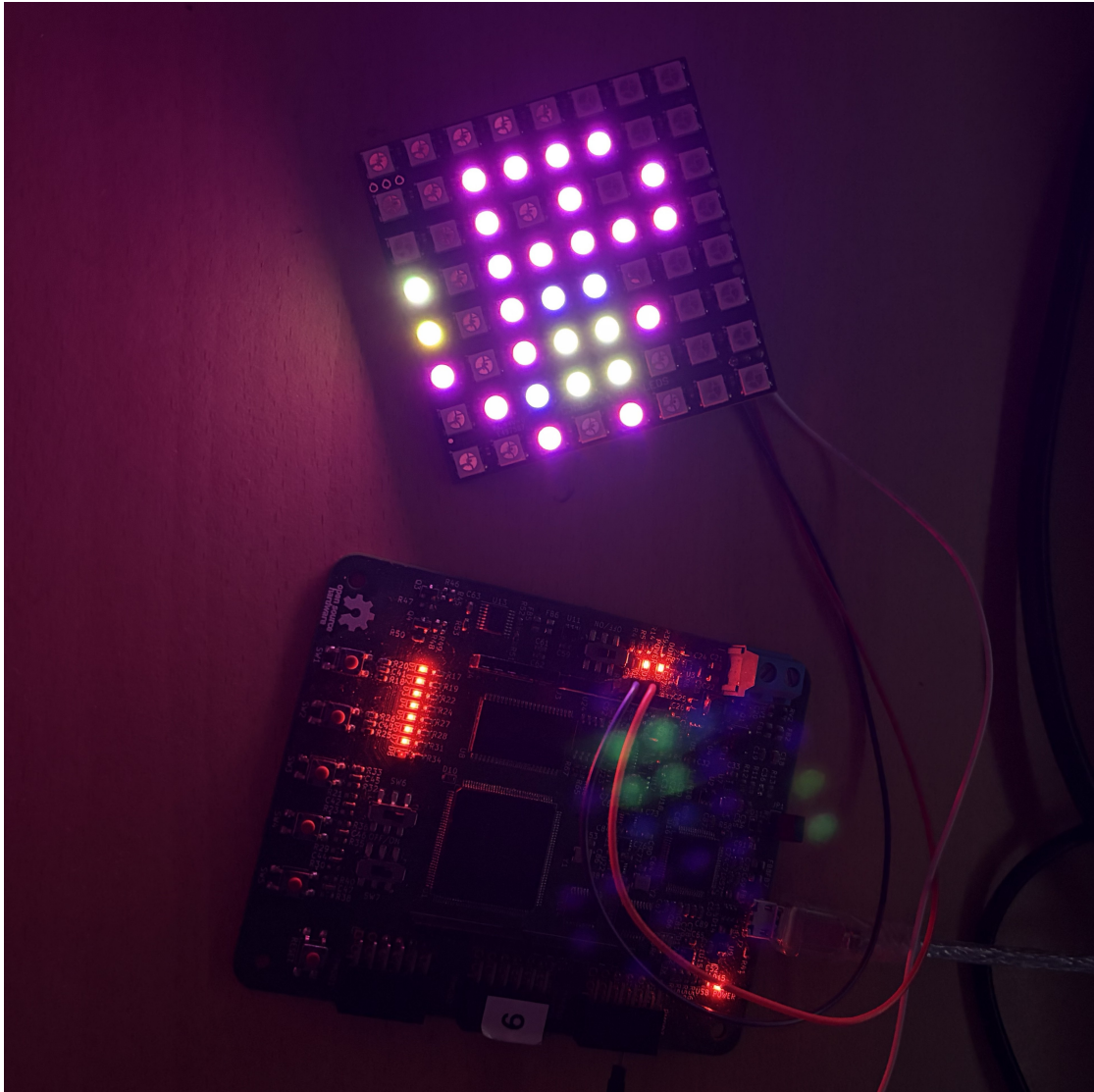


Abbildung 26: Darstellung des ersten ROM Images auf der WS2812 LED Matrix

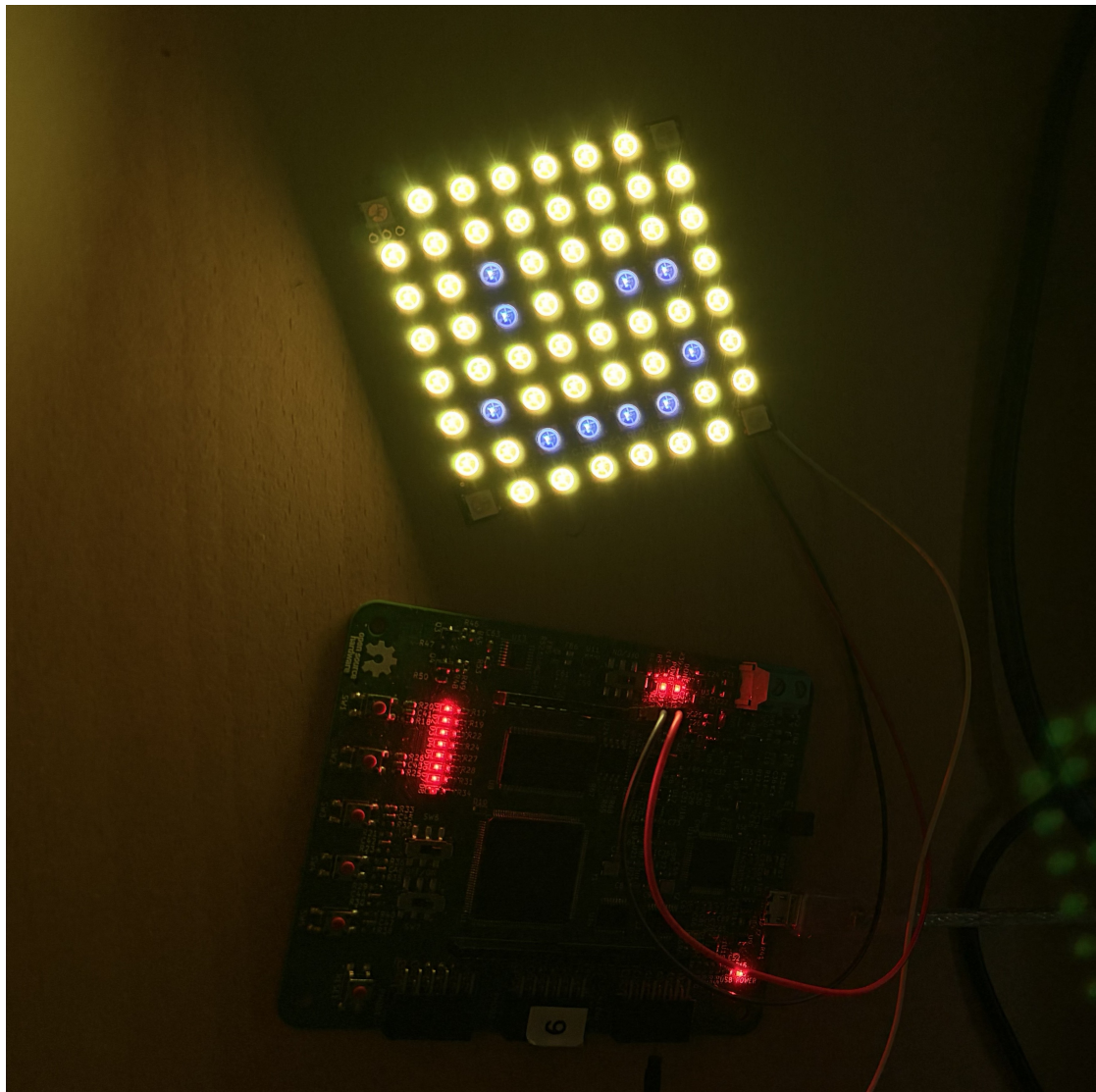


Abbildung 27: Darstellung des zweiten ROM Images auf der WS2812 LED Matrix

Es ist zu erkennen, dass die Bilder korrekt auf der LED-Matrix dargestellt werden. Das erste Bild zeigt einen kleinen Dinosaurier, das zweite Bild stellt ein Smiley-Gesicht dar. Diese Ergebnisse bestätigen die erfolgreiche Implementierung und Funktionalität des RAMtoWS2812-Moduls.

8 Top-Level-Entity für DPRAM und CPU Integration (Aufgabe 9)

Dieses Kapitel beschreibt die Integration des WS2812-LED-Controllers in das bestehende NEORV32-SoPC. Ziel ist es, eine Dual-Port-RAM-basierte Peripherie zu schaffen, die über den Wishbone-Bus von der CPU beschrieben und gleichzeitig von der Hardware-FSM zur Ansteuerung der 8×8-RGB-Matrix ausgelesen werden kann. Hierzu werden das RAMtoWS2812-Modul um Generics erweitert, ein DPRAM als Pixelpuffer instanziiert und eine übergeordnete Wishbone-Slave-Entity entworfen. Die Anbindung an das Prozessorsystem erfolgt durch Erweiterung des Busmultiplexers im Top-Level-Design. Abschließend wird die Funktion durch ein C-Testprogramm verifiziert, das die Matrix über Memory-Mapped-I/O mit verschiedenen Farbmustern beschreibt.

8.1 Anpassung von RAMtoWS2812 auf Generic-Parameter

Das bestehende RAMtoWS2812-Modul wurde von festen Konstanten auf flexible Generics umgestellt. Die Parameter ADDR_WIDTH, DATA_WIDTH, UNUSED_BITS und MAX_ADDR ermöglichen eine wiederverwendbare Architektur, die sich an verschiedene Speicherbreiten und Protokollanforderungen anpassen lässt. Das Shiftregister arbeitet nun mit reduzierter Bitbreite, wobei die oberen, ungenutzten Bits des Datenvektors ignoriert werden. Dies ist notwendig, da der Wishbone-Bus mit 32 Bit arbeitet, die WS2812-Logik jedoch nur 24 Bit Farbinformation pro Pixel verarbeitet. Die Generic-Schnittstelle erlaubt spätere Änderungen ohne Eingriff in den Modulkern.

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  library iceduo;
6
7  entity RAMtoWS2812 is
8      generic(
9          ADDR_WIDTH : natural := 6;
10         DATA_WIDTH : natural := 32;
11         UNUSED_BITS : natural := 8;
12         MAX_ADDR : natural := 63
13     );
14     port(
15         clk : in std_logic;
16         ws2812_out : out std_logic;
17         din : in std_ulogic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
18         raddr : out std_ulogic_vector((ADDR_WIDTH-1) downto 0);
19         start_send : in std_logic
20     );
21 end RAMtoWS2812;
22
23 architecture RAMtoWS2812_a of RAMtoWS2812 is
24
```

```

25      -- intern signals
26      signal aserial_run : std_logic := '0';
27      signal acnt_eq_max : std_logic := '0';
28      signal sfr_done : std_logic := '0';
29
30      signal sfr_rst : std_logic := '0';
31      signal sfr_shift : std_logic := '0';
32      signal sfr_load : std_logic := '0';
33      signal aserial_wnr : std_logic := '0';
34      signal acnt_rst : std_logic := '0';
35      signal acnt_inc : std_logic := '0';
36
37      signal sfr_serout : std_logic := '0';
38
39      signal aserial_rst : std_logic := '0';
40
41
42      begin
43
44          fsm : entity iceduino.fsm
45          port map(
46              clk => clk,
47              start_send => start_send,
48              aserial_run => aserial_run,
49              acnt_eq_max => acnt_eq_max,
50              sfr_done => sfr_done,
51              acnt_rst => acnt_rst,
52              acnt_inc => acnt_inc,
53              sfr_rst => sfr_rst,
54              sfr_shift => sfr_shift,
55              sfr_load => sfr_load,
56              aserial_wnr => aserial_wnr,
57              aserial_rst => aserial_rst
58          );
59
60          addr_counter : entity iceduino.addresscounter
61          generic map(
62              ADDR_WIDTH => ADDR_WIDTH,
63              MAX_ADDR => MAX_ADDR
64          )
65          port map(
66              clk => clk,
67              acnt_rst => acnt_rst,
68              acnt_inc => acnt_inc,
69              address => raddr,
70              acnt_eq_max => acnt_eq_max
71          );
72
73          sfr : entity iceduino.shiftregister
74          generic map(
75              DATA_WIDTH => DATA_WIDTH,
76              UNUSED_BITS => UNUSED_BITS
77          )

```

```

78         port map(
79             clk => clk,
80             sfr_din => din,
81             sfr_rst => sfr_rst,
82             sfr_shift => sfr_shift,
83             sfr_load => sfr_load,
84             sfr_done => sfr_done,
85             sfr_serout => sfr_serout
86         );
87
88     ws2812_aserial : entity iceduino.ws2812_aserial
89     port map (
90         reset => aserial_rst,
91         clk => clk,
92         data_in => sfr_serout,
93         wnr => aserial_wnr,
94         ws2812_out => ws2812_out,
95         run => aserial_run
96     );
97
98
99 end architecture RAMtoWS2812_a;

```

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  entity addresscounter is
6      generic(
7          ADDR_WIDTH : natural := 8;
8          MAX_ADDR : natural := 191
9      );
10     port(
11         clk : in std_logic;
12         acnt_rst : in std_logic;
13         acnt_inc : in std_logic;
14         acnt_eq_max : out std_logic;
15         address : out std_ulogic_vector((ADDR_WIDTH-1) downto 0)
16     );
17 end addresscounter;
18
19 architecture addresscounter_a of addresscounter is
20
21     constant addr_w : natural := ADDR_WIDTH;
22
23 begin
24
25     process(clk)
26         variable addr_cnt : unsigned((addr_w-1) downto 0);
27         variable HasToBeReset : std_logic;
28
29     begin
30         if rising_edge(clk) then

```

```

31         if acnt_rst = '1' then
32
33             address <= (others => '0');
34             acnt_eq_max <= '0';
35             HasToBeReset := '0';
36             addr_cnt := (others => '0');
37
38         elsif acnt_inc = '0' then
39             HasToBeReset := '0';
40         elsif acnt_inc = '1' then
41             if HasToBeReset = '0' then
42                 HasToBeReset := '1';
43                 address <= std_ulogic_vector(addr_cnt + 1);
44                 addr_cnt := addr_cnt + 1;
45                 if addr_cnt = MAX_ADDR then
46                     acnt_eq_max <= '1';
47                 else
48                     acnt_eq_max <= '0';
49                 end if;
50             end if;
51
52         end if;
53     end if;
54 end process;
55
56 end architecture addresscounter_a;

```

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5
6
7  entity shiftregister is
8      generic(
9          DATA_WIDTH : natural := 8;
10         UNUSED_BITS : natural := 0
11     );
12     port(
13         clk : in std_logic;
14         sfr_din : in std_ulogic_vector((DATA_WIDTH-1) downto 0);
15         sfr_rst : in std_logic;
16         sfr_shift : in std_logic;
17         sfr_load : in std_logic;
18         sfr_serout : out std_logic;
19         sfr_done : out std_logic
20     );
21 end shiftregister;
22
23 architecture shiftregister_a of shiftregister is
24
25     constant REG_WIDTH : integer := DATA_WIDTH - UNUSED_BITS;
26     constant SHIFT_MAX : integer := REG_WIDTH - 1;

```

```

27     signal shift_reg : std_ulogic_vector((REG_WIDTH - 1) downto 0) := (others => '0');
28
29
30 begin
31
32     process(clk)
33         variable shift_cnt : integer range 0 to REG_WIDTH := 0;
34         --variable shift_max : integer := REG_WIDTH - 1;
35     begin
36         if rising_edge(clk) then
37             if sfr_rst = '1' then
38                 shift_reg <= (others => '0');
39                 shift_cnt := 0;
40                 sfr_done <= '0';
41
42             elsif sfr_load = '1' then
43                 shift_reg <= sfr_din((REG_WIDTH - 1) downto 0);
44                 shift_cnt := 0;
45                 sfr_done <= '0';
46
47             elsif sfr_shift = '1' then
48                 if shift_cnt < SHIFT_MAX then
49                     shift_reg <= shift_reg((REG_WIDTH - 2) downto 0) & '0';
50                     shift_cnt := shift_cnt + 1;
51                     if shift_cnt = SHIFT_MAX then
52                         sfr_done <= '1';
53                     end if;
54                 end if;
55
56             end if;
57         end if;
58
59     end process;
60
61     sfr_serout <= shift_reg(REG_WIDTH - 1);
62
63 end shiftregister_a;

```

8.2 Dual-Port-RAM

Das DPRAM stellt die zentrale Speicherbrücke zwischen CPU und WS2812-Controller dar. Zwei unabhängige Ports ermöglichen gleichzeitiges Schreiben durch die CPU und Lesen durch die LED-Ansteuerlogik. Die Schreibseite empfängt 32-Bit-Worte vom Wishbone-Bus, während die Leseite 32-Bit-Blöcke an das Shiftregister weitergibt. Die getrennten Takt- und Adressleitungen beider Ports verhindern Zugriffskonflikte und gewährleisten deterministisches Timing für die LED-Ausgabe. Die Speichergröße von 64 Einträgen deckt exakt die 64 Pixel der 8×8-Matrix ab.

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;

```

```

4
5
6
7 entity ram is
8     generic (
9         ADDR_WIDTH : natural := 6;
10        DATA_WIDTH : natural := 32
11    );
12    port (
13        write_en : in std_logic;
14        waddr : in std_ulogic_vector(ADDR_WIDTH - 1 downto 0);
15        wclk : in std_logic;
16        raddr : in std_ulogic_vector(ADDR_WIDTH - 1 downto 0);
17        rclk : in std_logic;
18        din : in std_ulogic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
19        dout : out std_ulogic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0)
20    );
21 end ram;
22
23 architecture ram_a of ram is
24
25     type mem_type is array ((2** ADDR_WIDTH) - 1 downto 0) of std_ulogic_vector(DATA_WIDTH - 1 downto 0);
26     signal mem : mem_type := (others => (others => '0'));
27
28 begin
29     -- write memory
30     process(wclk)
31     begin
32         if (wclk'event and wclk = '1') then
33             if write_en = '1' then
34                 mem(to_integer(unsigned(waddr))) <= din;
35             end if;
36         end if;
37     end process;
38
39     -- read memory
40     process(rclk)
41     begin
42         if (rclk'event and rclk = '1') then
43             dout <= mem(to_integer(unsigned(raddr)));
44         end if;
45     end process;
46
47 end ram_a ;

```

8.3 Wishbone-Bridge neorv_ws2812

Die neorv_ws2812-Entity kapselt die gesamte WS2812-Peripherie und stellt eine standardisierte Wishbone-Slave-Schnittstelle bereit. Sie instanziiert das DPRAM sowie den RAMtoWS2812-Controller und verbindet deren interne Signale. Die Adressdekodierung aktiviert das Modul bei Zugriffen auf den konfigurierten Basisadressbereich. Der Ausgang

ws2812_out führt den seriellen Datenstrom zur LED-Matrix, während start_send die Ausgabe der gespeicherten Pixeldaten auslöst. Die Struktur folgt dem etablierten Muster der bestehenden Iceduino-Peripheriemodule.

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  library iceduino;
6
7
8
9  entity neorv_ws2812 is
10     generic(
11         NEORV_WS2812_ADDR : std_ulogic_vector(31 downto 0);
12         ADDR_WIDTH : natural := 6;
13         DATA_WIDTH : natural := 32;
14         UNUSED_BITS : natural := 8;
15         MAX_ADDR : natural := 63
16     );
17     port (
18         -- wishbone ports
19         clk_i : in std_ulogic; -- global clock line
20         rstn_i : in std_ulogic; -- global reset line, low-active
21         --wishbone-
22         adr_i : in std_ulogic_vector(31 downto 0);
23         dat_i : in std_ulogic_vector(31 downto 0); --write to slave
24         dat_o : out std_ulogic_vector(31 downto 0);
25         we_i : in std_ulogic;
26         stb_i : in std_ulogic;
27         cyc_i : in std_ulogic;
28         ack_o : out std_ulogic;
29         err_o : out std_ulogic;
30
31         -- specific ports
32         ws2812_out : out std_ulogic;
33         start_send : in std_ulogic;
34
35         oe_j5_en : out std_ulogic;
36         oe_j6_en : out std_ulogic;
37         pmod_pwr_en : out std_ulogic
38     );
39 end entity neorv_ws2812;
40
41
42 architecture neorv_ws2812_a of neorv_ws2812 is
43
44     signal ram_waddr : std_ulogic_vector((ADDR_WIDTH-1) downto 0) := (others => '0');
45     signal ram_wdata : std_ulogic_vector((DATA_WIDTH - 1) downto 0) := (others => '0');
46
47     signal ram_raddr : std_ulogic_vector((ADDR_WIDTH-1) downto 0) := (others => '0');
48     signal ram_rdata : std_ulogic_vector((DATA_WIDTH - 1) downto 0) := (others => '0');
49

```

```

50     signal ram_we : std_ulogic := '0';
51
52     signal module_active : std_ulogic := '0';
53
54
55 begin
56
57     dat_o <= (others => '0');
58
59     ram_waddr <= adr_i((ADDR_WIDTH+1) downto 2);
60
61     module_active <= '1' when (adr_i(31 downto 8) = NEORV_WS2812_ADDR(31 downto 8)) else '0';
62
63     oe_j5_en <= '1';
64     oe_j6_en <= '1';
65     pmod_pwr_en <= '1';
66
67     ramtows2812_instance : entity iceduino.RAMtoWS2812
68         generic map(
69             ADDR_WIDTH => ADDR_WIDTH,
70             DATA_WIDTH => DATA_WIDTH,
71             UNUSED_BITS => UNUSED_BITS,
72             MAX_ADDR => MAX_ADDR
73         )
74         port map(
75             clk => clk_i,
76             ws2812_out => ws2812_out,
77             din => ram_rdata,
78             raddr => ram_raddr,
79             start_send => start_send
80         );
81
82     ram_instance : entity iceduino.ram
83         generic map(
84             ADDR_WIDTH => ADDR_WIDTH,
85             DATA_WIDTH => DATA_WIDTH
86         )
87         port map(
88             write_en => ram_we,
89             waddr => ram_waddr,
90             wclk => clk_i,
91             raddr => ram_raddr,
92             rclk => clk_i,
93             din => ram_wdata,
94             dout => ram_rdata
95         );
96
97
98     w_access: process(clk_i)
99         begin
100             if rising_edge(clk_i) then
101                 ram_we <= '0';
102                 err_o <= '0';

```

```

103         ack_o <= module_active;
104
105         if (module_active = '1' and we_i = '1') then
106             ram_wdata <= dat_i((DATA_WIDTH - 1) downto 0);
107             ram_we <= '1';
108         else
109             ram_we <= '0';
110         end if;
111     end if;
112 end process w_access;
113
114
115
116 end architecture neorv_ws2812_a;

```

8.4 Integration in neorv32_iceduino_top

Das Top-Level-Entity wurde um eine weitere Wishbone-Response-Instanz erweitert. Der Adressbereich F0000100 wurde gewählt, da die oberen 24 Bit (F00001) eine einfache Maskierung im Busmultiplexer erlauben – die unteren 8 Bit bleiben für Registeroffsets innerhalb des Moduls frei. Der Multiplexer wählt bei Treffer auf diesen Bereich die Response-Signale der neorv_ws2812-Instanz aus und leitet sie an den Prozessor weiter. Der WS2812-Ausgang wurde auf io_d(2) gelegt, da dieser Pin über den Arduino-Header zugänglich ist und später kompatibel zum Multi-Iceduino-Baseboard bleibt. Die Taster-Eingabe für start_send nutzt btn(0).

```

163 -- external bus multiplexer --
164 bus_multiplexer: process(master_bus, led_resp, switch_resp, button_resp, pmod1_resp,
165   ↳ pmod2_resp, pmod3_resp, gpio_resp, uart_resp, spi_resp, i2c_resp, adc_resp,
166   ↳ ws2812_resp)
167 begin
168     active_slave_resp.rdata_i <= (others => '0');
169     active_slave_resp.ack_i <= '0';
170     active_slave_resp.err_i <= '0';
171
172     -- BEREICH 1: F00000xx (Peripherie, 256 Byte)
173     if(master_bus.adr_o(31 downto 8) = x"F00000") then
174         case master_bus.adr_o(7 downto 0) is
175             when x"00" =>
176                 active_slave_resp.rdata_i <= led_resp.rdata_i;
177                 active_slave_resp.ack_i <= led_resp.ack_i;
178                 active_slave_resp.err_i <= led_resp.err_i;
179             when x"08" =>
180                 active_slave_resp.rdata_i <= switch_resp.rdata_i;
181                 active_slave_resp.ack_i <= switch_resp.ack_i;
182                 active_slave_resp.err_i <= switch_resp.err_i;
183             when x"10" =>
184                 active_slave_resp.rdata_i <= button_resp.rdata_i;
185                 active_slave_resp.ack_i <= button_resp.ack_i;
186                 active_slave_resp.err_i <= button_resp.err_i;
187             when x"18" =>

```

```

186         active_slave_resp.rdata_i <= pmod1_resp.rdata_i;
187         active_slave_resp.ack_i <= pmod1_resp.ack_i;
188         active_slave_resp.err_i <= pmod1_resp.err_i;
189     when x"20" =>
190         active_slave_resp.rdata_i <= pmod1_resp.rdata_i;
191         active_slave_resp.ack_i <= pmod1_resp.ack_i;
192         active_slave_resp.err_i <= pmod1_resp.err_i;
193     when x"28" =>
194         active_slave_resp.rdata_i <= pmod2_resp.rdata_i;
195         active_slave_resp.ack_i <= pmod2_resp.ack_i;
196         active_slave_resp.err_i <= pmod2_resp.err_i;
197     when x"30" =>
198         active_slave_resp.rdata_i <= pmod2_resp.rdata_i;
199         active_slave_resp.ack_i <= pmod2_resp.ack_i;
200         active_slave_resp.err_i <= pmod2_resp.err_i;
201     when x"38" =>
202         active_slave_resp.rdata_i <= pmod3_resp.rdata_i;
203         active_slave_resp.ack_i <= pmod3_resp.ack_i;
204         active_slave_resp.err_i <= pmod3_resp.err_i;
205     when x"40" =>
206         active_slave_resp.rdata_i <= pmod3_resp.rdata_i;
207         active_slave_resp.ack_i <= pmod3_resp.ack_i;
208         active_slave_resp.err_i <= pmod3_resp.err_i;
209     when x"48" =>
210         active_slave_resp.rdata_i <= gpio_resp.rdata_i;
211         active_slave_resp.ack_i <= gpio_resp.ack_i;
212         active_slave_resp.err_i <= gpio_resp.err_i;
213     when x"50" =>
214         active_slave_resp.rdata_i <= gpio_resp.rdata_i;
215         active_slave_resp.ack_i <= gpio_resp.ack_i;
216         active_slave_resp.err_i <= gpio_resp.err_i;
217     when x"58" =>
218         active_slave_resp.rdata_i <= uart_resp.rdata_i;
219         active_slave_resp.ack_i <= uart_resp.ack_i;
220         active_slave_resp.err_i <= uart_resp.err_i;
221     when x"60" =>
222         active_slave_resp.rdata_i <= spi_resp.rdata_i;
223         active_slave_resp.ack_i <= spi_resp.ack_i;
224         active_slave_resp.err_i <= spi_resp.err_i;
225     when x"68" =>
226         active_slave_resp.rdata_i <= i2c_resp.rdata_i;
227         active_slave_resp.ack_i <= i2c_resp.ack_i;
228         active_slave_resp.err_i <= i2c_resp.err_i;
229     when x"70" =>
230         active_slave_resp.rdata_i <= adc_resp.rdata_i;
231         active_slave_resp.ack_i <= adc_resp.ack_i;
232         active_slave_resp.err_i <= adc_resp.err_i;
233     when others =>
234         active_slave_resp.rdata_i <= (others => '0');
235         active_slave_resp.ack_i <= '0';
236         active_slave_resp.err_i <= '0';
237 end case;
238

```

```

239      -- BEREICH 2: F00001xx (WS2812 DPRAM, 256 Byte)
240      elsif(master_bus.adr_o(31 downto 8) = x"F00001") then
241
242          active_slave_resp.rdata_i <= ws2812_resp.rdata_i;
243          active_slave_resp.ack_i <= ws2812_resp.ack_i;
244          active_slave_resp.err_i <= ws2812_resp.err_i;
245
246      end if;
247  end process;
248

```

```

425 neorv_ws2812_instance : entity iceduino.neorv_ws2812
426 generic map(
427     NEORV_WS2812_ADDR => x"F0000100",
428     ADDR_WIDTH => 6,
429     DATA_WIDTH => 32,
430     UNUSED_BITS => 8,
431     MAX_ADDR => 63
432 )
433 port map(
434     clk_i => clk_50mhz,
435     ws2812_out => io_d(2),
436     start_send => btn(0),
437     oe_j5_en => oe_j5,
438     oe_j6_en => oe_j6,
439     pmod_pwr_en => pmod_pwr_en,
440     rstn_i      => external_rstn,
441     adr_i       => master_bus.adr_o,
442     dat_i       => master_bus.dat_o,
443     dat_o       => ws2812_resp.rdata_i,
444     we_i        => master_bus.we_o,
445     stb_i       => master_bus.stb_o,
446     cyc_i       => master_bus.cyc_o,
447     ack_o       => ws2812_resp.ack_i,
448     err_o       => ws2812_resp.err_i
449 );

```

8.5 C-Software mit Hardware-Abstraktion

Die Softwareschicht definiert über den WS2812_BASE-Zeiger einen typisierten Zugriff auf das DPRAM. Die Headerdatei deklariert die `set_pixel`-Funktion, die 24-Bit-RGB-Werte in 32-Bit-Worte packt und an die Speicheradressen der Matrix schreibt. Die volatile-Qualifizierung der Pointer verhindert Compiler-Optimierungen bei Memory-Mapped-I/O-Zugriffen. Das Hauptprogramm nutzt eine einfache Schleife um die Pixel abwechselnd mit den Werten für Rot, Grün und Blau zu füllen, bis alle 64 Pixel beschrieben sind. Dies dient zunächst der Verifikation der Speicheranbindung und der korrekten Ausgabe über die WS2812-Logik.

```

83 //WS2812 base address
84 #define WS2812_BASE (0xF0000100UL)
85 // WS2812 output array 32-bit (r/w)
86 #define WS2812 ((volatile uint32_t*) (WS2812_BASE))

```

neorv32_iceduino.h

```

1  #ifndef ws2812_h
2  #define ws2812_h
3
4  #include <stdint.h>
5
6  #define MATRIX_SIZE (8*8)
7
8  void set_pixel(int pixel, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b);
9
10 #endif

```

ws2812.h

```

1  #include "neorv32_iceduino.h"
2
3  void set_pixel(int pixel, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b){
4      if (pixel < 0 || pixel >= MATRIX_SIZE) {
5          return; // Invalid pixel index
6      }
7      uint32_t rgb = ((uint32_t)r << 16) | ((uint32_t)g << 8) | (uint32_t)b;
8      WS2812[pixel] = rgb;
9  }

```

ws2812.c

```

1  #include <neorv32_iceduino.h>
2
3  int main() {
4
5      int cnt = 0;
6
7      for (int i = 0; i < 64; i++) {
8          switch (cnt)
9          {
10             case 0:
11                 set_pixel(i, 255, 0, 0);
12                 cnt++;
13                 break;
14             case 1:
15                 set_pixel(i, 0, 255, 0);
16                 cnt++;
17                 break;
18             case 2:
19                 set_pixel(i, 0, 0, 255);
20                 cnt = 0;
21                 break;
22             default:
23                 break;
24         }

```

```

25     }
26
27     while (1);
28
29
30     return 0;
31 }

```

main.c

8.6 Simulation und Testbench

Zur Verifikation der Integration wurde eine Testbench erstellt, die die gesamte Top-Level-Entity `neorv32_iceduino_top`, inklusive der `neorv_ws2812`-Instanz und des Testprogramms in der `main.c` instanziiert. Das Schreiben in den DPRAM wird durch diese `main.c` instruiert, während die Testbench die Taktung und die Tastereingaben simuliert. Nach einer Wartezeit von 1 ms wird der Taster `btn(0)` für 200 μ s auf high gesetzt, um über das Signal `start_send` die Ausgabe der Pixelwerte an die WS2812-Logik zu triggern. Ein solcher kurzer Puls reicht aus, um das einmalige Übertragen des gesamten Pixelarrays zu initiieren. Um die Rechenaufwand der Simulation zu begrenzen wird nur ein kompletter Durchlauf der Übertragung des Pixelarrays simuliert, welche ca. 2 ms dauert. Für die praktische Anwendung kann dieses Signal auch dauerhaft auf high gehalten werden, um kontinuierlich die Pixelwerte aus dem DPRAM zu übertragen.

```

36 library ieee;
37 use ieee.std_logic_1164.all;
38 use ieee.numeric_std.all;
39
40 library iceduino;
41
42 entity neorv32_iceduino_top_tb is
43 end entity;
44
45 architecture neorv32_iceduino_top_sim of neorv32_iceduino_top_tb is
46
47     signal clk : std_ulogic := '0';
48     signal led : std_ulogic_vector(7 downto 0);
49     signal sw : std_ulogic_vector(1 downto 0);
50     signal btn : std_ulogic_vector(4 downto 0);
51
52 begin
53
54
55
56     clk <= not clk after 10 ns; -- 50 MHz clock
57     btn <= "00000", "00001" after 1000 us, "00000" after 1200 us; -- simulate a button
58     -- press on btn[0] after 1 ms for 200 us
59
60     neorv32_iceduino_inst: entity iceduino.neorv32_iceduino_top
61     port map (
62         clk_50mhz => clk,

```

```

62     led      => led,
63     sw       => sw,
64     btn      => btn,
65     pmod1    => open,
66     pmod2    => open,
67     pmod3    => open,
68     oe_j5    => open,
69     oe_j6    => open,
70     io_d     => open,
71     io_tx    => open,
72     io_rx    => '0',
73     io_scl   => open,
74     io_sda   => open,
75     io_miso  => '0',
76     io_mosi  => open,
77     io_sck   => open,
78     io_ss    => open,
79     adc_scl  => open,
80     adc_sda  => open,
81     uart_tx  => open,
82     uart_rx  => '0',
83     uart_rts => open,
84     uart_cts => '0',
85     flash_sdo => open,
86     flash_sdi => '0',
87     flash_sck => open,
88     flash_csn => open
89 );
90
91
92
93 end architecture;

```

In den folgenden Abbildungen ist der zeitliche Ablauf der Simulation dargestellt. Nach dem Start der Simulation wird die CPU initialisiert und das Testprogramm ausgeführt. Es lässt sich in Abbildung 28 erkennen, dass die einzelnen Speicherstellen des DPRAM korrekt beschrieben werden.

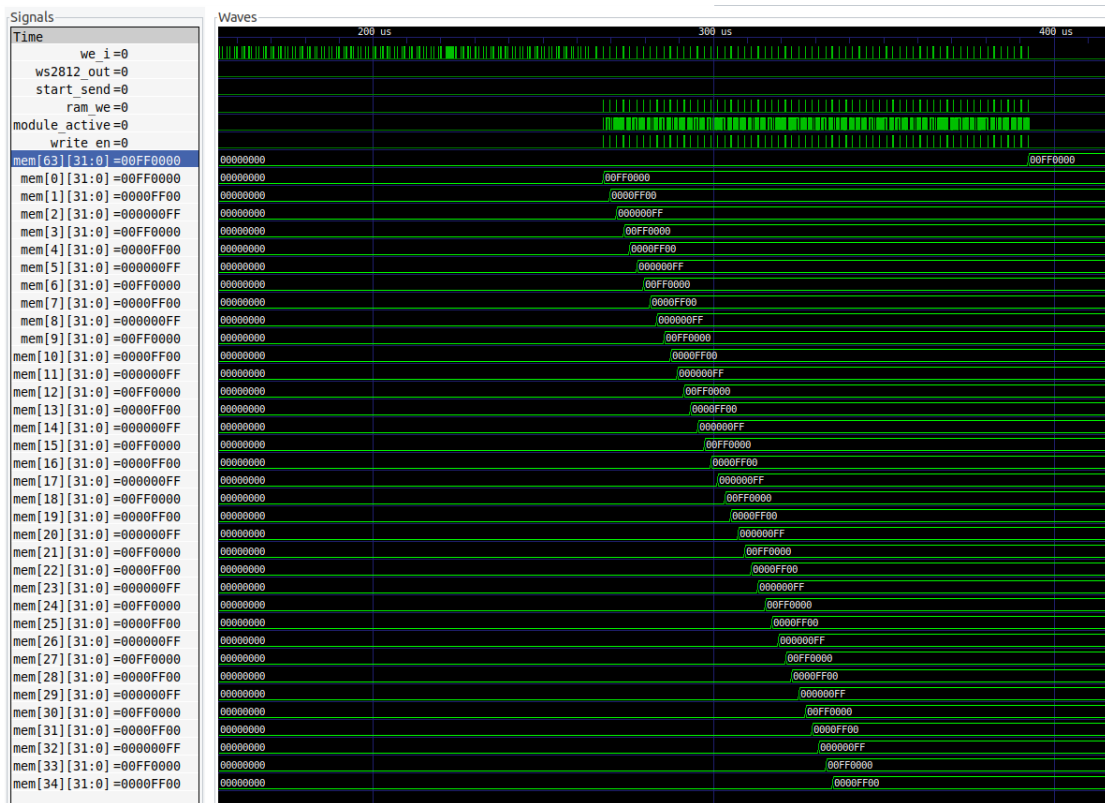


Abbildung 28: Ausschnitt der Simulation: CPU schreibt Pixelwerte in DPRAM

Nach 1 ms wird der Taster simuliert, wodurch die WS2812-Logik die Pixelwerte aus dem DPRAM ausliest und den seriellen Datenstrom an die LED-Matrix ausgibt. Abbildung 29 zeigt, dass die aserielle Übertragung korrekt startet und der Bitstream den erwarteten Farbwerten entspricht.

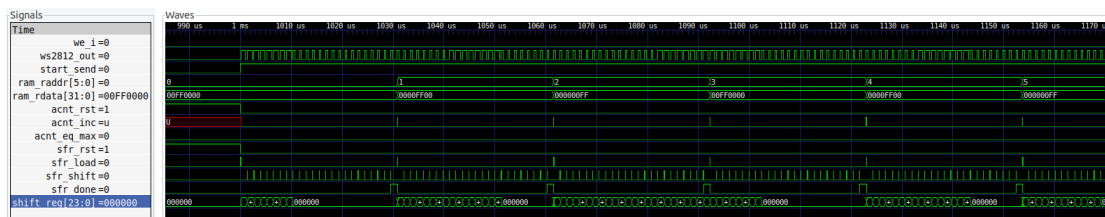


Abbildung 29: Ausschnitt der Simulation: Übertragung der Pixelwerte an die LED-Matrix startet.

Abbildung 30 zeigt den Abschluss der Übertragung und bestätigt, dass die gesamte 64-Pixel-Matrix bis zum Ende korrekt übertragen wurde. Die Simulation verifiziert somit die Funktionalität der gesamten Integration von CPU, DPRAM und WS2812-Controller.

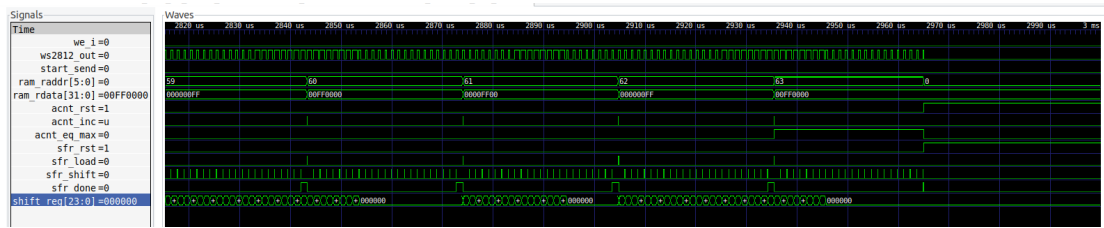


Abbildung 30: Ausschnitt der Simulation: Abschluss der Übertragung

8.7 Synthese und Testlauf auf dem Iceduino-Board

In der Abbildung 31 ist das Iceduino-Board mit der angeschlossenen 8×8 -RGB-Matrix zu sehen. Es lässt sich erkennen, dass die Matrix korrekt angesteuert wird und die Farbwerte wie im Testprogramm beschrieben dargestellt werden.

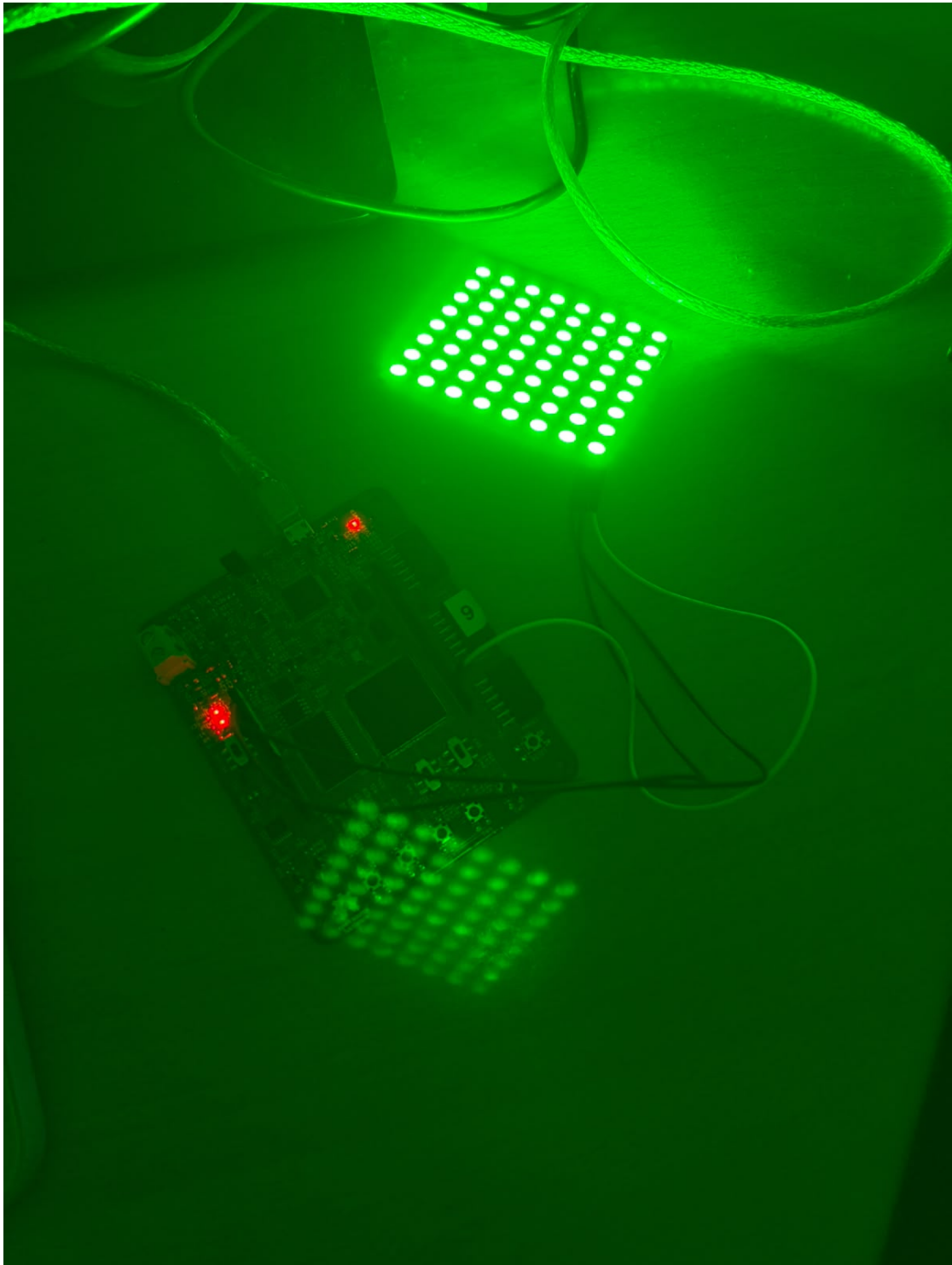


Abbildung 31: Foto des Aufbaus der realen Hardware: Iceduino-Board mit angeschlossener 8×8-RGB-Matrix